

การทดลองที่ 1

Logic Gate พื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของลอจิกเกตพื้นฐาน (AND, OR, NOT, NAND, NOR และ XNOR) ได้
3. สามารถดาวน์โหลดวงจรลงไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้

อุปกรณ์สำหรับการทดลอง


1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี

 1. คำจำกัดความของระดับลอจิกในวงจรดิจิทัล

ในการศึกษาวงจรดิจิทัลนั้นจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของระดับสัญญาณที่ใช้ในวงจรก่อน โดยระดับสัญญาณที่สำคัญในวงจรดิจิทัลได้แก่ ระดับลอจิกสูง (HIGH หรือบางครั้งแทนด้วย 1) และลอจิกต่ำ (LOW หรือบางครั้งแทนด้วย 0) ซึ่งระดับลอจิกเหล่านี้ใช้แทนช่วงของระดับแรงดันไฟฟ้านั่นเอง

ระบบดิจิทัลมีการแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทีทีแอล (TTL) และซีเอ็มอส (CMOS) ซึ่งช่วงระดับแรงดันที่ใช้แทนค่าลอจิกในวงจรดิจิทัลจะต่างกัน สำหรับไอซีทีทีแอลจะใช้แหล่งจ่ายแรงดันไม่เกิน 5 โวลต์ $\pm 5\%$ โดยระดับแรงดันที่มีค่าต่ำกว่า 0.8 โวลต์จะใช้แทนสถานะลอจิกต่ำ และระดับแรงดันที่สูงกว่า 2 โวลต์ขึ้นไปจะใช้แทนระดับลอจิกสูง ส่วนไอซีซีเอ็มอสจะเป็นไอซีที่มีช่วงการใช้แรงดันไฟเลี้ยงที่ยืดหยุ่นได้มากกว่าโดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 3 โวลต์ ถึง 18 โวลต์ ซึ่งการกำหนดช่วงของระดับลอจิกจะสัมพันธ์กับระดับไฟเลี้ยงที่จ่ายให้แก่ไอซี โดยที่ระดับแรงดันตั้งแต่ 0 จนถึงประมาณ $1/3$ ของแรงดันไฟเลี้ยง จะใช้แทนระดับลอจิกต่ำ และ แรงดันตั้งแต่ช่วงประมาณ $2/3$ ของแรงดันไฟเลี้ยงจนถึงระดับไฟเลี้ยงจะใช้แทนระดับลอจิกสูง แสดงดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 ช่วงแรงดันไฟฟ้าและระดับลอจิก

2. แอนด์เกต (AND Gate)


แอนด์เกตเป็นวงจรลอจิกเกตพื้นฐานที่ให้สัญญาณเอาต์พุตเป็น HIGH เมื่อสัญญาณอินพุตทั้งหมดอยู่ในสถานะ HIGH และให้เอาต์พุตเป็น LOW เมื่อสัญญาณขาใดขาหนึ่งเป็น LOW ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการบูลีนได้ดังนี้

$$Y = A_AND_B \text{ หรือบางครั้งสามารถเขียนได้ดังนี้ } Y = A \cdot B$$


สมการดังกล่าวอ่านว่า Y เท่ากับ A แอนด์ B สำหรับสัญลักษณ์จุดในสมการเราอาจเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ซึ่งสมการดังกล่าวจะเป็น

$$Y = A B$$

 การทำงานของแอนด์เกตสามารถเปรียบเทียบเป็นวงจรเสมือนที่ประกอบขึ้นจากสวิตช์ที่ต่ออนุกรมกันดังรูปที่ 2 นั่นคือหลอดไฟจะติดได้ในกรณีที่สวิตช์ A และ B ปิด (ON) ทั้งคู่ และหลอดไฟจะดับลงในกรณีที่สวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งเปิด (OFF) ซึ่งสามารถเขียนเป็นตารางความจริง (Truth Table) ได้ดังตารางที่ 1.1 ในทางปฏิบัติแอนด์เกตที่มีใช้งานโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของไอซี เช่น ไอซีเบอร์ 7408




รูปที่ 1.2 วงจรเสมือนแอนด์เกต

 

รูปที่ 1.3 สัญลักษณ์ของแอนด์เกต

อินพุต		เอาต์พุต
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ตารางที่ 1.1 ตารางความจริงของแอนด์เกต

 


รูปที่ 1.4 โครงสร้างของไอซีเบอร์ 7408

3. ออร์เกต (OR Gate)


ออร์เกตเป็นวงจรลอจิกพื้นฐานที่ให้สัญญาณเอาต์พุตเป็น HIGH เมื่อสัญญาณอินพุตขาใดขาหนึ่งอยู่ในสถานะ HIGH และให้สัญญาณเอาต์พุตเป็น LOW เมื่อสัญญาณอินพุตทุกขาเป็น LOW ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการบูลีนได้ดังนี้

$$Y = A \text{ OR } B \text{ หรือบางครั้งสามารถเขียนได้ดังนี้ } Y = A + B$$

สมการดังกล่าวอ่านว่า Y เท่ากับ A แอนด์ B การทำงานของออร์เกตสามารถเปรียบเทียบเป็นวงจรเสมือนที่ประกอบขึ้นจากสวิตช์ที่ต่อขนานกันดังรูปที่ 1.5 นั่นคือหลอดไฟจะติดได้ในกรณีที่สวิตช์ A และ B ตัวใดตัวหนึ่งปิด (ON) และหลอดไฟจะดับลงในกรณีที่สวิตช์ทั้งสองตัวเปิด (OFF) ซึ่งสามารถเขียนเป็นตารางความจริง (Truth Table) ได้ดังตารางที่ 1.2 ในทางปฏิบัติออร์เกตที่มีใช้งานโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของไอซี เช่น ไอซีเบอร์ 7432

 


รูปที่ 1.5 วงจรสเหมือนออร์เกต

 

รูปที่ 1.6 สัญลักษณ์ของออร์เกต

อินพุต		เอาต์พุต
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ตารางที่ 1.2 ตารางความจริงของออร์เกต

 


รูปที่ 1.7 โครงสร้างของไอซีเบอร์ 7432

4. นอตเกต (NOT Gate)


นอตเกตเป็นวงจรลอจิกพื้นฐานที่ให้สัญญาณเอาต์พุตตรงกันข้ามกับสัญญาณอินพุต ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการบูลีนได้ดังนี้

$$Y = \bar{A} \quad \text{หรือบางครั้งสามารถเขียนได้ดังนี้ } Y = A'$$

 การทำงานของออร์เกตสามารถเปรียบเทียบเป็นวงจรเสมือนที่ประกอบขึ้นจากสวิตช์ที่ต่อขนานกันดังรูปที่ 1.8 นั่นคือหลอดไฟจะติดได้ในกรณีที่สวิตช์ A เปิด (OFF) และหลอดไฟจะดับลงในกรณีที่สวิตช์ A ปิด (ON) ซึ่งสามารถเขียนเป็นตารางความจริง (Truth Table) ได้ดังตารางที่ 1.3 ในทางปฏิบัตินอตเกตที่มีใช้งานโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของไอซี เช่น ไอซีเบอร์ 7404




รูปที่ 1.8 วงจรสเหมือนนอตเกต

 

รูปที่ 1.9 สัญลักษณ์ของนอตเกต

อินพุต	เอาต์พุต
A	Y
0	1
1	0

ตารางที่ 1.3 ตารางความจริงของนอตเกต

 


รูปที่ 1.10 โครงสร้างของไอซีเบอร์ 7404

5. แนนด์เกต (NAND Gate)


แนนนด์เกตเป็นเกตพื้นฐานที่เกิดจากการนำแอนด์และนอตเกตมาผสมกัน โดยการนำนอตเกตต่อเข้าทางเอาต์พุตของแอนด์เกต ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการบูลีนได้ดังนี้

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

 การทำงานของออร์เกตสามารถเปรียบเทียบเป็นวงจรเสมือนที่ประกอบขึ้นจากสวิตช์ที่ต่อขนานกันดังรูปที่ 1.11 นั่นคือหลอดไฟจะติดได้ในกรณีที่สวิตช์ตัวใดตัวหนึ่ง หรือทั้งคู่เปิด (OFF) และหลอดไฟจะดับลงในกรณีที่สวิตช์ทั้งสองตัวเปิด (ON) ซึ่งสามารถเขียนเป็นตารางความจริง (Truth Table) ได้ดังตารางที่ 1.4 ในทางปฏิบัตินอตเกตที่มีใช้งานโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของไอซี เช่น ไอซีเบอร์ 7400




รูปที่ 1.11 วงจรเสมือนแนนนด์เกต

 

รูปที่ 1.12 สัญลักษณ์ของแนนนด์เกต

อินพุต		เอาต์พุต
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ตารางที่ 1.4 ตารางความจริงของแนนนด์เกต

 


รูปที่ 1.13 โครงสร้างของไอซีเบอร์ 7400

6. นอร์เกต (NOR Gate)


นอร์เกตเป็นเกตพื้นฐานที่เกิดจากการนำออร์เกตและนอตเกตมาผสมกัน โดยการนำนอตเกตต่อเข้าทางเอาต์พุตของออร์เกต ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการบูลีนได้ดังนี้

$$Y = \overline{A + B}$$

 การทำงานของนอร์เกตสามารถเปรียบเทียบเป็นวงจรเป็นวงจรเสมือนที่ประกอบขึ้นจากสวิตช์ที่ต่อขนานกันดังรูปที่ 1.14 นั่นคือหลอดไฟจะติดได้ในกรณีที่สวิตช์ทุกตัวเปิด (OFF) และหลอดไฟจะดับลงในกรณีที่สวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งปิด (ON) ซึ่งสามารถเขียนเป็นตารางความจริง (Truth Table) ได้ดังตารางที่ 1.5 ในทางปฏิบัตินอตเกตที่มีใช้งานโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของไอซี เช่น ไอซีเบอร์ 7402




รูปที่ 1.14 วงจรเสมือนนอร์เกต

 

รูปที่ 1.15 สัญลักษณ์ของนอร์เกต

อินพุต		เอาต์พุต
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ตารางที่ 1.5 ตารางความจริงของนอร์เกต

 


รูปที่ 1.16 โครงสร้างของไอซีเบอร์ 7402

7. เอ็กซ์คลูซีฟออร์เกต (Exclusive – OR Gate)

เอ็กซ์คลูซีฟออร์เกตเป็นเกตที่ให้เอาต์พุตเป็น 1 เมื่ออินพุตแตกต่างกันและจะให้เอาต์พุตเป็น 0 ในกรณีที่อินพุตมีค่าเหมือนกัน ซึ่งสามารถเขียนสมการบูลีนได้ดังนี้


$$Y = A \oplus B$$

 สำหรับลักษณะและตารางความจริงแสดงดังรูปที่ 1.17 และตารางที่ 1.6 ตามลำดับ ซึ่งไอซีทำหน้าที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟออร์เกตที่มีอยู่ตามท้องตลาดได้แก่เบอร์ 7486



อินพุต		เอาต์พุต
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 รูปที่ 1.17 สัญลักษณ์ของเอ็กซ์คลูซีฟออร์เกต ตารางที่ 1.6 ตารางความจริงของเอ็กซ์คลูซีฟออร์เกต




รูปที่ 1.18 ไอซีเอ็กซ์คลูซีฟออร์เกตเบอร์ 7486

8. เอ็กซ์คลูซีฟนอร์เกต (Exclusive – NOR Gate)

เอ็กซ์คลูซีฟนอร์เกตเป็นเกตที่เกิดจากการนำออตเกตไปต่อทางเอาต์พุตของเอ็กซ์คลูซีฟออร์เกตเพื่อกลับผลเอาต์พุตให้มีค่าตรงกันข้ามกับ เอ็กซ์คลูซีฟนอร์เกต ดังนั้นเอาต์พุตของมันจะมีค่าเป็น 0 เมื่ออินพุตแตกต่างกัน และจะให้เอาต์พุตเป็น 1 ในกรณีที่อินพุตมีค่าเหมือนกัน ซึ่งสามารถเขียนสมการบูลีนได้ดังนี้


$$Y = \overline{A \oplus B}$$

 สำหรับลักษณะและตารางความจริงแสดงดังรูปที่ 1.19 และตารางที่ 1.7 ตามลำดับ ซึ่งไอซีทำหน้าที่เป็นเอ็กคลูซีฟนอร์เกทที่มีอยู่ตามท้องตลาดได้แก่เบอร์ 74266



อินพุต		เอาต์พุต
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 
รูปที่ 1.19 สัญลักษณ์ของเอ็กคลูซีฟนอร์เกท ตารางที่ 1.7 ตารางความจริงของเอ็กคลูซีฟนอร์เกท




รูปที่ 1.20 ไอซีเอ็กคลูซีฟนอร์เกทเบอร์ 7486

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 แอนด์เกท

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition
2. สร้างโปรเจกต์โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard ดังรูปที่ 1.21
3. จากนั้นหน้าต่าง New Project Wizard : Introduction จะปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Next ดังรูปที่ 1.22




รูปที่ 1.21 การเรียกเมนูสร้างโปรเจกใหม่

 


รูปที่ 1.22 การสร้างโปรเจกใหม่

 4. จากนั้นหน้าต่าง New Project Wizard : Directory Name Top-Level Entity จะปรากฏขึ้น ให้ใส่ชื่อโปรเจกต์ในชื่อ lab_1a ลงในช่อง What is the name of this project เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Next แสดงดังรูปที่ 1.23




รูปที่ 1.23 การสร้างโปรเจกต์ใหม่

 5. จากนั้นหน้าต่าง New Project Wizard : Add Files จะปรากฏขึ้น คลิก Next ดังรูปที่ 24




รูปที่ 1.24 การสร้างโปรเจกต์ใหม่

 6. จากนั้นหน้าต่าง New Project Wizard : Family & Device Settings จะปรากฏขึ้น ในช่อง Device family ให้เลือกส่วนของไอซีเป็น Cyclone III และในช่อง Available devices ให้เลือกเบอร์ของไอซีเป็น EP3C10E144C8 เสร็จแล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม Finish ดังรูปที่ 1.25




รูปที่ 1.25 การสร้างโปรเจกใหม่

 7. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New ดังรูปที่ 1.26




รูปที่ 1.26 การสร้างไฟล์ใหม่

 8. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK ดังรูปที่ 1.27




รูปที่ 1.27 เลือกสร้างไฟล์กราฟิกสำหรับวาดวงจร

 9. ทำการวาดอุปกรณ์ลงบน Graphic Editor โดยเลือกที่ Editor -> Insert Symbol เพื่อเรียกหน้าต่าง Symbol ขึ้นมาดังรูปที่ 1.28




รูปที่ 1.28 เรียกหน้าต่าง Symbol

 10. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Symbol ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ C:/altera/81/quartus/libraries -> primitives -> logic -> and2 หรือให้ค้นหาโดยพิมพ์คำว่า and2 ในช่อง Name เสร็จแล้วคลิกที่ OK ดังรูปที่ 1.29




รูปที่ 1.29 การสร้างแอนด์เกต 2 อินพุต

 11. เรียกหน้าต่าง Symbol ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อสร้างพอร์ต input และ output ดังรูปที่ 1.30 และ ดังรูปที่ 1.31 ตามลำดับ เสร็จแล้วคลิกที่ OK




รูปที่ 1.30 การสร้างอินพุต

 


รูปที่ 31 การสร้างเอาต์พุต

 12. จากนั้นทำการวางอุปกรณ์ ดังรูปที่ 1.32




รูปที่ 1.32 การจัดวางอุปกรณ์

 13. ทำการเปลี่ยนชื่อพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตจาก PIN_NAME ให้เป็นดังรูปที่ 1.33 โดยดับเบิลคลิกที่ตัวหนังสือ PIN_NAME โปรแกรมจะขึ้นแถบสีคำตรงชื่อพอร์ต ซึ่งขณะนี้เราสามารถพิมพ์ชื่อพอร์ตที่ลงไปได้ทันที




รูปที่ 1.33 การเปลี่ยนชื่อพอร์ตอินพุต และเอาต์พุต

 14. เสร็จแล้วทำการลากเส้นเชื่อมต่อขาของอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูปที่ 1.34 โดยเลื่อนเมาส์มาที่บริเวณหัวของอุปกรณ์ ขณะนี้จะสังเกตเห็นว่าเคอร์เซอร์เปลี่ยนจากลูกศรกลายเป็นเส้นครอสแฮร์ (Cross Hair : เครื่องหมายบวกขนาดใหญ่) ให้คลิกแล้วลากเพื่อเชื่อมต่อกับหัวอุปกรณ์ โดยในการลากเส้น ให้ลากให้พอดีกับหัวอุปกรณ์ห้ามลากเกินเข้าไปในตัวอุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้โปรแกรมตีความได้ว่าจุดนั้นไม่มีการเชื่อมต่อ




รูปที่ 1.34 การลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน

 15. ขณะนี้วงจรได้ถูกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกโดยใช้เมนู File -> Save



รูปที่ 1.35 การบันทึกไฟล์

 
16. จากนั้นหน้าต่าง Save As จะปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Save ดังรูปที่ 1.36



รูปที่ 1.36 การบันทึกไฟล์


การคอมไพล์วงจร และการจำลองการทำงาน

 17. ต่อไปเราจะทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ เริ่มจากคลิกเมนู Processing -> Start Compilation ดังรูปที่ 1.37




รูปที่ 1.37 เมนูเรียกหน้าต่างคอมไพล์เลอร์

 18. เมื่อโปรแกรมทำการคอมไพล์เสร็จ จากนั้นหน้าต่าง Quartus II 8.1 Web Edition จะปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ OK




รูปที่ 1.38 หน้าต่างแสดงการคอมไพล์เสร็จแล้ว

 19. ต่อไปจะทำการกำหนดรูปคลื่นสัญญาณให้กับวงจรเพื่อจำลองการทำงาน โดยการเรียกที่เมนู File -> New จะปรากฏหน้าต่าง New ขึ้นมา ให้เลือกที่ Vector Waveform File จากนั้นคลิกที่ OK ดังรูปที่ 1.39



รูปที่ 1.39 สร้างไฟล์ Vector Waveform สำหรับบันทึกผลการจำลองการทำงาน

 20. จากนั้นหน้าต่าง Vector Waveform File จะปรากฏขึ้นมา ให้บันทึกไฟล์ในชื่อ lab_1a.scf โดยใช้เมนู File -> Save ดังรูปที่ 1.40



รูปที่ 1.40 การบันทึกไฟล์

21. จากนั้นหน้าต่าง Save As จะปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Save ดังรูปที่ 1.41




รูปที่ 1.41 การบันทึกไฟล์

22. ทำการเพิ่ม Node เพื่อวิเคราะห์สัญญาณโดยคลิกขวามุม Vector Waveform Editor จากนั้นจะมีเมนู Popup ขึ้นมา ให้เลือกที่ Insert -> Insert Node Bus...




รูปที่ 1.42 การเพิ่ม Node เพื่อวิเคราะห์สัญญาณ

 23. คลิกที่ Node Finder... เพื่อค้นหาโหนด



รูปที่ 1.43 การเพิ่ม Node เพื่อวิเคราะห์สัญญาณ

 24. คลิกที่ปุ่ม List เพื่อแสดงรายการโหนดที่สามารถจำลองการทำงานได้ แล้วเลือกที่ปุ่ม >> เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK




รูปที่ 44 การเพิ่ม Node เพื่อวิเคราะห์สัญญาณ

25. จากรูปที่ 1.44 จะเห็นได้ว่าการจัดเรียงลำดับสัญญาณที่โปรแกรมสร้างมาให้อาจทำให้สับสนในการพิจารณาซึ่งเราสามารถเปลี่ยนลำดับของสัญญาณได้โดยคลิกที่รูปพอร์ตแล้วลากไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการดังรูปที่ 1.45

	Name	Value at 18.68 ns
0	A	A 0
1	B	A 0
2	A_AND_B	A X


รูปที่ 1.45 ลำดับสัญญาณใน Waveform Editor

 26. เพื่อให้ง่ายแก่การกำหนดค่าสัญญาณที่ช่วงเวลาต่าง ๆ ให้ทำการเปิด Option Snap to Grid ก่อน โดยเลือกจาก เมนู View -> Snap to Grid แต่ถ้ามีการเปิดการใช้งานอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย




รูปที่ 1.46 การแสดงฟังก์ชัน Snap to Grid

 27 กำหนดขนาดของ Grid โดยเลือกจากเมนู Edit -> Grid Size...




รูปที่ 1.47 กำหนดขนาดของ Grid

 28. หลังจากนั้นจะมีหน้าต่าง Grid Size ขึ้นมา ให้ป้อนค่า 100.0ns แล้วคลิก OK จะสังเกตเห็นได้ว่าในขณะที่มีหน้าต่าง Vector Waveform Editor จะมีเส้นประแนวตั้งปรากฏขึ้นทุก ๆ 100ns



รูปที่ 1.48 กำหนดขนาดของ Grid เท่ากับ 100 ns

 29. กำหนดสัญญาณอินพุต A และ B โดยเริ่มจากการกำหนดค่าสัญญาณลอจิกให้แก่สัญญาณลอจิกให้แก่สัญญาณ A ในช่วงเวลา 100 us จนถึง 200 us ให้เป็น “1” โดยคลิกที่ค่าเวลา 100 us บนสัญญาณ A แล้วลากแถบสีทึบไปจนถึงค่าเวลา 200 us จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  บนแถบเครื่องมือบนปุ่มรูปพัลส์ “1”




รูปที่ 1.49 คลิกเลือกช่วงรูปคลื่นที่ต้องการกำหนดค่าระดับสัญญาณลอจิก

30. กำหนดค่าสัญญาณอินพุตในช่วงเวลาที่เหลือดังนี้


สัญญาณ A เป็น “1” ในช่วงเวลา 100us-200us และ 300us-400us

สัญญาณ B เป็น “1” ในช่วงเวลา 200us-400us

 


รูปที่ 1.50 รูปคลื่นอินพุต A และ B สำหรับจำลองการทำงาน

 31. กำหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของการจำลองการทำงาน (End Time) โดยใช้เมนู File -> End Time




รูปที่ 1.51 กำหนดเวลาสิ้นสุดการจำลองการทำงาน

 32. จากนั้นกำหนดให้ช่วงเวลาสิ้นสุดการจำลองการทำงานมีค่าเท่ากับ 1 us แล้วคลิกที่ปุ่ม OK




รูปที่ 1.52 กำหนดจุดสิ้นสุดการจำลองการทำงานที่ 1us

 33. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation



รูปที่ 1.53 การเรียกหน้าต่าง Simulator จากเมนู

 34. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK ดังรูปที่ เสร็จแล้วดูผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 1.54



รูปที่ 1.54 หน้าต่างแจ้งผลการจำลองการทำงาน

Name:	100.0ns	200.0ns	300.0ns	
A				
B				

รูปที่ 1.55 ผลการจำลองการทำงาน

35. วิเคราะห์รูปคลื่นที่ค่าเวลาต่าง ๆ แล้วป้อนค่าลอจิกลงในตาราง


A	B	A_AND_B
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

ตารางที่ 1.8 ตารางความจริงของแอนด์เกต 2 อินพุต

36. จากขั้นตอนการคอมไพล์ที่ผ่านมา นอกจากคอมไพล์เลอร์จะคำนวณค่าความหน่วงเวลาเพื่อจำลองการทำงานแล้ว มันยังสร้างไฟล์สำหรับโปรแกรมลงไอซี FPGA ให้เราอีกด้วย


การเปลี่ยนตำแหน่งของขา I/O และการโปรแกรมลงไอซี

 37. หลังจากที่เราทำการคอมไพล์วงจรแล้ว โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition จะทำการกำหนดขา I/O ต่าง ๆ ในวงจรเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถดูได้จากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins



รูปที่ 1.56 การเรียกหน้าต่าง Pin Planner

 38. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Pin Planner ปรากฏขึ้นมา แสดงดังรูปที่ 1.57



รูปที่ 1.57 หน้าต่าง Pin Planner


34. จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนค่าอินพุต และเอาต์พุตในช่อง Location และช่อง I/O Standard ดังตารางที่ 1.9

I/O Bank	Location	I/O Standard
A	74	3.3V LVC MOS
B	76	3.3V LVC MOS
A_AND_B	1	3.3V LVC MOS

ตารางที่ 1.9 การตั้งค่าไอซีเพื่อใช้งานจริง


35. เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งขา เรียบร้อยแล้วให้คอมไพล์ใหม่อีกครั้ง

 36. ต่อดวงจรในชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA ดังรูปที่ 1.58




รูปที่ 1.58 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

 37. เชื่อมต่อสาย USB Blaster เข้าที่พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับช่องเกท JTAG ที่อยู่บนชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA ดังรูปที่ 1.59




รูปที่ 1.59 ต่อสาย USB Blaster เข้ากับชุดทดลอง

 38. จากนั้นเลือกที่เมนู Tools -> Programmer จะปรากฏหน้าต่าง Programmer ขึ้นมาดังรูปที่ 1.60 ให้ทำการเลือกที่ปุ่ม Hardware Setup จะมีหน้าต่าง Hardware Setup ในช่อง Currently Selected Hardware ให้เลือกที่ USB Blaster [USB-0] หลังจากนั้นคลิกเลือกที่ปุ่ม Close



รูปที่ 1.60 การเลือกสายดาวน์โหลดโปรแกรม

 39. หลังจากเลือกสายดาวน์โหลดแล้ว ให้คลิก Enable ที่ช่อง Program/Configure ดังรูปที่ 1.61



รูปที่ 1.61 การโปรแกรมลงในชุดทดลอง

40. หลังจากนั้นเลือกที่ปุ่ม Start เพื่อโปรแกรมข้อมูลลงในชุดทดลอง


41. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

A (SW1)	B (SW0)	A_AND_B (LED DO)
LOW	LOW	
LOW	HIGH	
HIGH	LOW	
HIGH	HIGH	

ตารางที่ 10 ตารางความจริงของแอนด์เกต 2 อินพุต


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 ออร์เกต

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำตามขั้นตอนเดิม สร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_1b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิกที่ OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ or2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 1.62 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_1b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_1b.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร แล้วบันทึกผลการจำลองการทำงาน



รูปที่ 1.63 ผลการจำลองการทำงานของวงจร

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation


10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	67
B	74
A_OR_B	1

ตารางที่ 1.11 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 1.75 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 1.75 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง


A (SW1)	B (SW0)	A_OR_B (LED D0)
LOW	LOW	
LOW	HIGH	
HIGH	LOW	
HIGH	HIGH	

ตารางที่ 1.12 ตารางความจริงของออร์เกต 2 อินพุต

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 3 นอตก


1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำตามขั้นตอนเดิม สร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_1c โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New

 3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ not, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 1.76 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 3

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_1c.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_1c.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร แล้วบันทึกผลการจำลองการทำงาน




รูปที่ 1.77 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อกำหนดการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	76
A_NOT	1

ตารางที่ 1.13 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 1.78 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 1.78 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง


A (SW0)	A_NOT (LED D0)
LOW	
HIGH	

ตารางที่ 1.14 ตารางความจริงของนอตเกต

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 4 แนนด์เกต


1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำตามขั้นตอนเดิม สร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_1d โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK

 4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ nand2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 1.79 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 4

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_1d.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_1d.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร แล้วบันทึกผลการจำลองการทำงาน




รูปที่ 1.80 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	76
B	74
A_NAND_B	1

ตารางที่ 1.15 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 1.81 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 1.81 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

A (SW1)	B (SW0)	A_NAND_B (LED D0)
LOW	LOW	
LOW	HIGH	
HIGH	LOW	
HIGH	HIGH	

ตารางที่ 1.16 ตารางความจริงของแนนด์เกต 2 อินพุต


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 5 นอร์เกท

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำตามขั้นตอนเดิม สร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_1e โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ nor2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 1.82 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 5

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_1e.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_1e.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร แล้วบันทึกผลการจำลองการทำงาน




รูปที่ 1.83 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	76
B	74
A_NOR_B	1

ตารางที่ 1.17 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 1.84 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 1.84 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

A (SW1)	B (SW0)	A_NOR_B (LED D0)
LOW	LOW	
LOW	HIGH	
HIGH	LOW	
HIGH	HIGH	

ตารางที่ 1.18 ตารางความจริงของนอร์เกต 2 อินพุต


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 6 เอ็กซ์คลูซีฟออร์เกต

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำตามขั้นตอนเดิม สร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_1f โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ xor, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 1.85 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 6

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_1f.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_1f.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร แล้วบันทึกผลการจำลองการทำงาน



รูปที่ 1.86 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation


10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	76
B	74
A_XOR_B	1

ตารางที่ 1.19 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 1.87 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 1.87 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง


A (SW1)	B (SW0)	A_XOR_B (LED D0)
LOW	LOW	
LOW	HIGH	
HIGH	LOW	
HIGH	HIGH	

ตารางที่ 1.20 ตารางความจริงของเอ็กซ์คลูซีฟออร์เกท 2 อินพุต

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 7 เอ็กซ์คลูซีฟออร์เกท


1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำตามขั้นตอนเดิม สร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_1g โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New

 3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ xnor, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 1.88 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 7

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_1g.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_1g.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร แล้วบันทึกผลการจำลองการทำงาน




รูปที่ 1.89 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	76
B	74
A_XNOR_B	1

ตารางที่ 1.21 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 1.90 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 1.90 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

A (SW1)	B (SW0)	A_XNOR_B (LED D0)
LOW	LOW	
LOW	HIGH	
HIGH	LOW	
HIGH	HIGH	

ตารางที่ 1.22 ตารางความจริงของเอ็กซ์คลูซีฟนอร์เกต 2 อินพุต

สรุปผลการทดลอง

ลอจิกเกทที่มีเอาต์พุต 3 สถานะ(Tristate Logic)

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของลอจิกเกทแบบสามสถานะ
3. เรียนรู้การวาดสายเชื่อมต่อแบบบัส รวมถึงการแยก และการรวมสัญญาณบนสายเชื่อมต่อแบบบัสได้
4. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากลอจิกเกทที่มีเอาต์พุตแบบ 3 สถานะได้
5. สามารถดาวน์โหลดวงจรไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้


อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี

ลอจิกเกทที่เราได้เรียนรู้มาในการทดลองที่ 1 เป็นลอจิกเกทแบบพื้นฐานซึ่งสามารถให้ค่าเอาต์พุตในทางลอจิกเป็นระดับสูง และต่ำเท่านั้นแต่ยังมีลอจิกเกทอีกประเภทหนึ่งซึ่งให้เอาต์พุตได้มากกว่า 2 สถานะ โดยลอจิกเกทประเภทนี้เราเรียกว่า ลอจิกเกทที่มีเอาต์พุต 3 สถานะ (Tristate Logic) แต่ส่วนมากเราจะนิยมเรียกทับศัพท์ว่า ไตรสเตทลอจิกเกท

 ไตรสเตทลอจิกเกท สามารถให้เอาต์พุตทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่ ลอจิกสูง ลอจิกต่ำ และสถานะอิมพีแดนซ์สูง (High Impedance) ซึ่งสถานะอิมพีแดนซ์สูงเป็นสถานะที่เสมือนลอจิกเกทตัวนั้นถูกตัดขาดออกจากวงจร สำหรับลอจิกเกทประเภทนี้จะมีขาอินพุตเพิ่มมาอีก 1 ขา นั่นคือขา Enable ซึ่งเป็นขาที่ใช้ควบคุมให้เอาต์พุตของลอจิกเกทมีค่าเป็นลอจิก (สูง-ต่ำ) หรือสถานะอิมพีแดนซ์สูง ดังตัวอย่างตารางความจริงของนอตเกทแบบไตรสเตท



อินพุต		เอาต์พุต
EN	A	Y
0	0	Hi-Z
0	1	Hi-Z
1	0	1
1	1	0


รูปที่ 2.1 นอตเกตแบบไตรสเตต

ตารางที่ 2.1 ตารางความจริงของนอตเกตแบบไตรสเตต

ไตรสเตตลอจิกถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในบัสสื่อสารข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการแชร์บัสข้อมูลร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบ โดยที่ในขณะที่อุปกรณ์ตัวไหนต้องการสื่อสารข้อมูลตัวควบคุมระบบจะส่งสัญญาณ Enable เพื่อเปิดให้อุปกรณ์ตัวนั้นรับ – ส่งข้อมูลได้ ส่วนอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ จะไม่ได้รับสัญญาณ Enable ทำให้มีสภาพเหมือนอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ไม่ได้ต่ออยู่บนระบบบัสนั้น ๆ

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 การทำงานของลอจิกเกตที่มี 3 สถานะ

 
1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_2a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ not, tri, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 2.2 วงจรสำหรับทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_2a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_2a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร แล้วสังเกตผลการจำลองการทำงานจะเห็นได้ว่าช่วงที่สัญญาณจากขา Enable มีค่าเป็น 0 ค่าสัญญาณทางเอาต์พุต

จะเป็นค่าอิมพีแดนซ์สูง โดยแสดงด้วยเส้นทึบหนาใน Waveform Editor และในช่วงสัญญาณ Enable เป็น 1 ค่าเอาต์พุตจะมีค่าตามการทำงานของนอตเกต



รูปที่ 2.3 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation


10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	76
ENABLE	74
A_NOT	1

ตารางที่ 2.2 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 2.4 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 2.4 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง


ENABLE (SW1)	A (SW0)	A NOT (LED D0)
LOW	LOW	
LOW	HIGH	
HIGH	LOW	
HIGH	HIGH	

ตารางที่ 2.3 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 1

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 การนำลอจิกเกทที่มี 3 สถานะมาประยุกต์ในการส่งข้อมูลบนบัสร่วมกัน


1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_2b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New

 3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ not, tri, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูปที่ 2.5 ซึ่งมีจุดที่ควรสังเกตดังนี้
 - a. สายสัญญาณในวงจรมีทั้งเส้นหนา และเส้นบาง ซึ่งสายสัญญาณเส้นบางคือสายสัญญาณเดี่ยว และสายสัญญาณเส้นหนาจะใช้แทนบัสสัญญาณ
 - b. ในการเชื่อมต่อสัญญาณเส้นเดี่ยวเข้ากับบัสจะต้องมีการกำหนดฉลาก (Label) ให้แก่มันด้วย
 - c. อินพุตและเอาต์พุตที่เชื่อมต่อกับบัสจะต้องกำหนดเป็นแบบเวกเตอร์ นั่นคือมีการกำหนดขนาดให้แก่นั่นด้วย เช่น A[2..0] คือสายสัญญาณ A มีขนาด 3 บิต โดยการเรียงบิตจะเป็น (A2) (A1) (A0) หรือก็คือ MSB คือ A2 และ LSB คือ A0 นั่นเอง




รูปที่ 2.5 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

 - d. การวาดสายสัญญาณแบบบัสแสดงดังรูปที่ 2.6 โดยเริ่มจากการคลิกที่ปุ่ม  ต่อจากนี้เราสามารถลากเส้นสัญญาณที่ต้องการให้เป็นบัสได้แล้ว




รูปที่ 2.6 ปุ่มที่อยู่ในโปรแกรม

 - e. การกำหนดเวลาเบลให้กับสายสัญญาณ และบัสดังรูปที่ 2.7a และ ดังรูปที่ 2.7b โดยเริ่มจากคลิกซ้ายเลือกสายสัญญาณหรือบัสที่ต้องการกำหนดชื่อเวลาเบล จากนั้นสายสัญญาณจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินพร้อมมีเคอร์เซอร์สี่เหลี่ยมขนาดเล็กกระพริบ ซึ่งขณะนี้เราสามารถพิมพ์ชื่อเวลาเบลที่ต้องการลงไปได้ทันที



 
รูปที่ 2.7a คลิกซ้ายบนสายสัญญาณที่ต้องการกำหนดเวลาเบล




รูปที่ 2.7b พิมพ์ชื่อเวลาเบลที่ต้องการ

- f. หากต้องการแก้ไขเวลาเบลที่เขียนไปแล้ว ให้ทำการดับเบิลคลิกที่ตัวหนังสือที่เป็นเวลาเบลแล้วให้พิมพ์ทับแก้ไขได้เลย

 
6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_2b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_2a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร โดยสัญญาณที่จะนำมาทำการจำลองการทำงานได้แก่ Control (1), A[2..0] (1), B[2..0] และ OUT[2..0] (0) สำหรับการกำหนดสัญญาณเพื่อการจำลองการทำงานให้กำหนดสัญญาณ A และ B เป็นแบบ Count ซึ่งทำได้โดยการคลิกขวาที่ชื่อสัญญาณ จากนั้นจะมีเมนู Pop-up ปรากฏขึ้น ให้เลือกที่เมนู Value -> Count Value... แล้วกำหนดค่า Starting Value ของสัญญาณ A เป็น 0 และ Starting Value ของสัญญาณ B มีค่าเท่ากับ 3 ดังรูปที่ 2.9a และ รูปที่ 2.9b ตามลำดับ จากนั้นจำลองการทำงานและบันทึกผลการทดลอง



 
รูปที่ 2.8 คลิกขวาที่สัญญาณเพื่อเรียกเมนู Pop-up



 รูปที่ 2.9a การกำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่
สัญญาณ A



 รูปที่ 2.9b การกำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่
สัญญาณ B




รูปที่ 2.10 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
CONTROL	42
A0	72
A1	70
A2	68
B0	79
B1	76
B2	74
OUT0	1
OUT1	3
OUT2	7

ตารางที่ 2.4 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 2.11 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 2.11 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6 และ SW7 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED_D0, LED_D1 และ LED_D2 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

SW7 (Control)	SW6 (A2)	SW5 (A1)	SW4 (A0)	SW2 (B2)	SW1 (B1)	SW0 (B0)	LED_D2 (OUT2)	LED_D1 (OUT1)	LED_D0 (OUT0)
0	0	0	0	0	1	1			
0	0	0	1	1	0	0			
0	0	1	0	1	0	1			
0	0	1	1	1	1	0			
0	1	0	0	1	1	1			
1	1	0	1	0	0	0			
1	1	1	0	0	0	1			
1	1	1	1	0	1	0			
1	0	0	0	1	0	0			
1	0	0	1	1	0	1			

ตารางที่ 2.5 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 2

สรุปผลการทดลอง

การทดลองที่ 3

วงจรเข้ารหัส (Encoder)

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรเข้ารหัส
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรเข้ารหัส
4. สามารถดาวน์โหลดวงจรลงไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้


อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี

วงจรเข้ารหัส (Encoder) คือ วงจรที่ใช้สำหรับแปลงข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ เช่น ข้อมูลปมที่ถูกกดบนคีย์บอร์ด ให้อยู่ในรูปแบบของรหัสเลขฐานสองซึ่งแทนด้วยระดับลอจิก 1 และ 0 ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของวงจรเข้ารหัสคือ มันจะมีอินพุตที่แอกทีฟในเวลาหนึ่ง ๆ ได้เพียงอินพุตเดียวเท่านั้น จำนวนรูปแบบสูงสุดของอินพุตที่เป็นไปได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนบิตทางด้านเอาต์พุต โดยจะมีค่าเป็น 2^n บิต เมื่อ n คือ จำนวนบิตของเอาต์พุต

 สำหรับตัวอย่างและตารางความจริงของวงจรเข้ารหัสแบบ 4 สาย เป็น 2 สาย (4 to 2 line Encoder) แสดงดังรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 ตามลำดับ



รูปที่ 3.1 วงจรเข้ารหัสแบบ 4 สายเป็น 2 สาย


อินพุต				เอาต์พุต	
A3	A2	A1	A0	Y1	Y0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

ตารางที่ 3.1 ตารางความจริงของวงจรเข้ารหัสแบบ 4 สายเป็น 2 สาย

จากตารางความจริงของวงจรเข้ารหัสแบบ 4 สาย เป็น 2 สาย เราสามารถนำมาเขียนเป็นสมการบูลีน และวาดเป็นวงจรลอจิกได้ดังนี้


$$Y_0 = A_1 + A_3$$

$$Y_1 = A_2 + A_3$$

 

รูปที่ 3.2 วงจรเข้ารหัสแบบ 4 สายเป็น 2 สาย รูปที่ 3.3 วงจรเข้ารหัสแบบ 4 สายเป็น 2 สาย

ข้อเสียของวงจรเข้ารหัสแบบนี้คือ ในขนาดที่มีอินพุตแอกทีฟขึ้นมามากกว่า 1 อินพุต เช่น การกดสวิตช์ พร้อมกัน 2 ตัว จะทำให้การเข้ารหัสเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีการให้ความสำคัญแก่ลำดับของอินพุตด้วย ซึ่งวงจรเข้ารหัสแบบนี้เราเรียกว่า วงจรเข้ารหัสแบบให้ความสำคัญ (Priority Encoder) ซึ่งจะมีการกำหนดลำดับความสำคัญให้แก่อินพุตแต่ละตัวมีค่าต่างกัน โดยอินพุตที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าจะถูกเข้ารหัสออกมาเพียงตัว ในกรณีที่มีอินพุตเข้ามา 2 ตัวพร้อมกันวงจรจะทำการเข้ารหัสเฉพาะอินพุตที่มีความสำคัญสูงกว่าเท่านั้น สำหรับตารางความจริงของวงจรเข้ารหัสแบบให้ความสำคัญสามารถแสดงดังตารางที่ 3.2 ซึ่งตัวอย่างของไอซีที่ทำหน้าที่เป็นวงจรเข้ารหัสแบบให้ความสำคัญได้แก่ ไอซีเบอร์ 74148

 


อินพุต								เอาต์พุต		
A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	x	0	0	1
0	0	0	0	0	1	x	x	0	1	0
0	0	0	0	1	x	x	x	0	1	1
0	0	0	1	x	x	x	x	1	0	0
0	0	1	x	x	x	x	x	1	0	1
0	1	x	x	x	x	x	x	1	1	0
1	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1

รูปที่ 3.4 วงจรเข้ารหัสแบบ 8 สายเป็น 3 สาย

ตารางที่ 3.2 ตารางความจริงของวงจรเข้ารหัสแบบ 8 สายเป็น 3 สาย

ไอซี 74148 มีสัญลักษณ์และตารางความจริงดังรูปที่ 3.5 และ ตารางที่ 3.3 โดยด้านอินพุตและเอาต์พุตเป็นชนิดแอกทีฟโลว์ (Active Low) ซึ่งมีขาอินพุต 9 ขา โดยแบ่งเป็นขาอินพุตสำหรับเข้ารหัส 8 ขา (IO-I7) และขาสำหรับเปิดสัญญาณอินพุต (EI) ส่วนทางด้านเอาต์พุตจะมี 5 ขา โดยใช้เป็นขาสำหรับรหัส ไบนารีที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว 3 ขา (A0-A2) ขา GS สำหรับใช้บ่งบอกว่ามีอินพุตแอกทีฟ และขา EO สำหรับเปิดไอซี 74148 ตัวถัดไปในกรณีที่ใช้งานเป็นระบบเข้ารหัสที่มากกว่า 8 บิต


 


อินพุต									เอาต์พุต				
EI	0	1	2	3	4	5	6	7	A2	A1	A0	GS	EO
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

รูปที่ 3.5 ไอซี 74148


ตารางที่ 3.3 ตารางความจริงของไอซี 74148

  สำหรับการทดลองนี้จะมีการนำไลบรารีของไอซี 74148 ซึ่งมีอยู่ในโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition มาใช้งาน โดยไลบรารีนี้จะเก็บอยู่ที่ C:/altera/81/quartus/libraries -> Others -> 74148 ซึ่งเมื่อวาด 74148 ลงในวงจรแล้วเราสามารถดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ของ 74148 จะมีสัญลักษณ์ วงกลมทั้งขาอินพุตและเอาต์พุตของ 74148 เป็นแบบ Active Low หรือก็คือ 74148 เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานในสภาวะลอจิกต่ำนั่นเอง




ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 วงจรเข้ารหัส 4 สายเป็น 2 สาย

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_3a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ or2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 3.7 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_3a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_3a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 3.8 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A0	83
A1	79
A2	76
A3	74
Y0	1
Y1	3


ตารางที่ 3.4 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 3.9 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 3.9 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

 8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_3b.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร



รูปที่ 3.11 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ

หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation


10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A0	53	A7	72
A1	55	Y0	1
A2	59	Y1	3
A3	64	Y2	7
A4	66	EON	11
A5	68	GSN	28
A6	70		

ตารางที่ 3.6 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 3.12 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 3.12 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6 และ SW7 และดูผลทางลอจิกที่ LED_D0, LED_D1, LED_D2, LED_1 และ LED_2

A0 (SW7)	A1 (SW6)	A2 (SW5)	A3 (SW4)	A4 (SW3)	A5 (SW2)	A6 (SW1)	A7 (SW0)	EON (LED_2)	GSN (LED_1)	Y2 (LED_D2)	Y1 (LED_D1)	Y0 (LED_D0)
1	1	1	1	1	1	1	0					
1	1	1	1	1	1	0	1					
1	1	1	1	1	0	1	1					
1	1	1	1	0	1	1	1					
1	1	1	0	1	1	1	1					
1	1	0	1	1	1	1	1					
1	0	1	1	1	1	1	1					
0	1	1	1	1	1	1	1					
1	0	1	0	1	1	1	1					
1	1	1	1	0	0	1	0					
1	1	1	1	1	1	1	1					

ตารางที่ 3.7 ตารางความจริงจากการทดลองที่ 2

สรุปผลการทดลอง

วัตถุประสงค์


1. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรถอดรหัส
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรถอดรหัสได้
4. สามารถดาวน์โหลดวงจรลงไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้

อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

 1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี

วงจรถอดรหัส (Decoder) คือ วงจรที่ใช้แปลงรหัสเลขฐานสองให้กลายเป็นรหัสตัวเลขต่าง ๆ เช่นตำแหน่งคีย์ของสวิทช์ ซึ่งเราอาจมองได้ว่าหน้าที่การทำงานของวงจรถอดรหัสจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับวงจรเข้ารหัสนั่นเอง จำนวนรูปแบบสูงสุดของเอาต์พุตที่เป็นไปได้มันจะขึ้นอยู่กับจำนวนบิตทางด้านอินพุตโดยจะมีค่าเป็น 2^n บิต เมื่อ n คือจำนวนบิตของอินพุต




อินพุต		เอาต์พุต			
A1	A0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

รูปที่ 4.1 วงจรถอดรหัสแบบ 2 สายเป็น 4 สาย

ตารางที่ 4.1 ตารางความจริงของวงจรถอดรหัสแบบ 2 สายเป็น 4 สาย


จากตารางความจริงของวงจรลอจิกแบบ 2 สายเป็น 4 สาย เราสามารถนำมาเขียนเป็นสมการบูลีน และวาดเป็นวงจรลอจิกได้ดังนี้
 
$$\begin{aligned} Y_0 &= \overline{A_1} \overline{A_0} \\ Y_1 &= \overline{A_1} A_0 \\ Y_2 &= A_1 \overline{A_0} \\ Y_3 &= A_1 A_0 \end{aligned}$$



รูปที่ 4.2 สมการบูลีนของวงจรลอจิก รูปที่ 4.3 วงจรลอจิกแบบ 2 สายเป็น 4 สาย
แบบ 2 สายเป็น 4 สาย

ตัวอย่างของวงจรลอจิกที่มีการใช้กันโดยทั่วไปได้แก่วงจรลอจิกเลขฐานสองให้เป็นตัวเลข 7 ส่วน (7-Segment) ซึ่งตัวเลข 7 ส่วนคืออุปกรณ์ที่มีการนำเอา LED 7 ตัวมาจัดเรียงเพื่อใช้แสดงเป็นตัวเลข หรือในบางครั้งใช้แทนตัวหนังสือบางตัว ในส่วนของ LED ที่นำมาต่อกันแต่ละส่วนหรือบางครั้งเรียกว่าเซกเมนต์ (Segment) จะมีชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ตัวเลขเจ็ดส่วนที่มีใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ชนิดตามโครงสร้าง ได้แก่ คอมมอนแอโนด และคอมมอนแคโทด ซึ่งมีวงจรภายในดังรูปที่ 4.4

 


รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการวางตัวเลข 7 ส่วน


ตัวอย่างของไอซีที่ทำหน้าที่เป็นวงจรถอดรหัสได้แก่ไอซีเบอร์ 7447 ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจรถอดรหัสเลขฐานสองให้เป็นตัวเลข 7 ส่วน (7-Segment) แบบคอมมอนแอโนด ในส่วนของการทำงานของไอซีเบอร์ 7447 นั้นจะเป็นดังตารางที่ ซึ่งท่านสามารถศึกษาการใช้งานโดยละเอียดได้จาก Datasheet ของผู้ผลิตอีกครั้ง

อินพุต								เอาต์พุต						
Decimal Or Function	$\overline{\text{LT}}$	$\overline{\text{RBI}}$	D	C	B	A	$\overline{\text{BI}} / \overline{\text{RBO}}$	$\overline{\text{a}}$	$\overline{\text{b}}$	$\overline{\text{c}}$	$\overline{\text{d}}$	$\overline{\text{e}}$	$\overline{\text{f}}$	$\overline{\text{g}}$
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H
1	H	X	L	L	L	H	H	H	L	L	H	H	H	H
2	H	X	L	L	H	L	H	L	L	H	L	L	H	L
3	H	X	L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	H	L
4	H	X	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L
5	H	X	L	H	L	H	H	L	H	L	L	H	L	L
6	H	X	L	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L
7	H	X	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H
8	H	X	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L
9	H	X	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	L	L
10	H	X	H	L	H	L	H	H	H	H	L	L	H	L
11	H	X	H	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	L
12	H	X	H	H	L	L	H	H	L	H	H	H	L	L
13	H	X	H	H	L	H	H	L	H	H	L	H	L	L
14	H	X	H	H	H	L	H	H	H	H	L	L	L	L
15	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
$\overline{\text{BI}}$	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H
$\overline{\text{RBI}}$	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
$\overline{\text{LT}}$	L	H	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L

ตารางที่ 4.2 ตารางความจริงของไอซี 7447

 


รูปที่ 4.5 ไอซี 7447

 

รูปที่ 4.6 รูปแบบการถอดรหัสของไอซี 7447


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 วงจรถอดรหัส 2 สายเป็น 4 สาย

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_4a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจร โดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ and2, not, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 4.7 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_4a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_4a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 4.8 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A0	76
A1	74
Y0	1
Y1	3
Y2	7
Y3	11

ตารางที่ 4.3 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 4.9 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 4.9 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED_D0, LED_D1, LED_D2 และ LED_D3 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

A1 (SW1)	A0 (SW0)	Y3 (LED_D3)	Y2 (LED_D2)	Y1 (LED_D1)	Y0 (LED_D0)
LOW	LOW				
LOW	HIGH				
HIGH	LOW				
HIGH	HIGH				

ตารางที่ 4.4 ตารางความจริงจากการทดลองที่ 1

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 การใช้ไอซีวงจรถอดรหัส 7447

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_4b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 7447, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป




รูปที่ 4.10 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_4b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
9. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	83	Seg_c	7
B	79	Seg_d	11
C	76	Seg_e	28
D	74	Seg_f	31
Seg_a	1	Seg_g	33
Seg_b	3		

ตารางที่ 4.5 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 10. ต่อวงจรตามรูปที่ 4.11 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 4.11 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

11. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1, SW2 และ SW3 แล้วดูผลทาง
ลอจิก ที่ SEVEN SEGMENT DIGIT จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

D (SW3)	C (SW2)	B (SW1)	A (SW0)	รูปแบบ LED บน (SEVEN SEGMENT)		D (SW3)	C (SW2)	B (SW1)	A (SW0)	รูปแบบ LED บน (SEVEN SEGMENT)
0	0	0	0			1	0	0	0	
0	0	0	1			1	0	0	1	
0	0	1	0			1	0	1	0	
0	0	1	1			1	0	1	1	
0	1	0	0			1	1	0	0	
0	1	0	1			1	1	0	1	
0	1	1	0			1	1	1	0	
0	1	1	1			1	1	1	1	

ตารางที่ 4.6 ตารางความจริงจากการทดลองที่ 2

สรุปผลการทดลอง

วัตถุประสงค์


1. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรมัลติเพล็กซ์
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรมัลติเพล็กซ์
4. สามารถดาวน์โหลดวงจรไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้

อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

 1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี


วงจรมัลติเพล็กซ์ (Multiplexor) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่เป็นตัวเลือกข้อมูลดิจิทัล โดยลักษณะของวงจรจะมีชุดของอินพุตมากกว่า 1 ชุด แต่จะมีเอาต์พุตเพียงชุดเดียว ซึ่งการทำงานของวงจรมัลติเพล็กซ์จะทำหน้าที่เป็นตัวเลือกชุดข้อมูลทางอินพุตให้ออกมาเพียงชุดเดียวเท่านั้น ซึ่งอาจเปรียบได้กับสวิตช์เลือก Selector Switch) นั่นเอง



รูปที่ 5.1 วงจรมัลติเพล็กซ์

ในตารางที่ 5.1 และ รูปที่ 5.2 เป็นตารางความจริง รวมถึงสมการบูลีนและวงจรลอจิกของวงจรมัลติเพล็กซ์แบบ 2 สายเป็น 1 สาย


อินพุต			เอาต์พุต
Sel	D1	D0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

 

ตารางที่ 5.1 ตารางความจริงของวงจร
มัลติเพล็กซ์แบบ 2 สายเป็น 1 สาย

รูปที่ 5.2 วงจรมัลติเพล็กซ์แบบ 2 สายเป็น 1 สาย

 สำหรับตัวอย่างของไอซีที่ทำหน้าที่เป็นวงจรมัลติเพล็กซ์ได้แก่ ไอซีเบอร์ 74153 ซึ่งเป็นไอซีมัลติเพล็กซ์แบบ 4 สาย เป็น 1 สาย 2 ชุด โดยใช้ขาเลือกข้อมูลร่วมกัน และมีขาเปิดการทำงาน (Enable) เอาต์พุตแยกจากกันทั้ง 2 ชุด ซึ่งสามารถเลือกเปิดการทำงานเอาต์พุตชุดใดชุดหนึ่งโดยอิสระ




Select		Data				$\overline{G}$	output
B	A	C0	C1	C2	C3		
X	X	X	X	X	X	L	L
L	L	L	X	X	X	L	L
L	L	H	X	X	X	L	H
L	H	X	L	X	X	L	L
L	H	X	H	X	X	L	H
h	L	X	X	L	X	L	L
H	L	X	X	H	X	L	H
H	H	X	X	X	L	L	L
H	H	X	X	X	H	L	H

รูปที่ 5.3 ไอซี 74153

ตารางที่ 5.2 ตารางความจริงของไอซี 74153


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 วงจรมัลติเพล็กซ์ 2 สายเป็น 1 สาย

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_5a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor เลือกอุปกรณ์ and2, or2, not, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 5.4 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_5a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_5a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร



รูปที่ 5.5 ผลจำลองการทำงาน


9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
D0	79
D1	76
Sel	74
Y	1

ตารางที่ 5.3 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 5.6 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 5.6 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1 และ SW2 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED_D0 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

Sel (SW2)	D1 (SW1)	D0 (SW0)	Y0 (LED_D0)
LOW	LOW	LOW	
LOW	LOW	HIGH	
LOW	HIGH	LOW	
LOW	HIGH	HIGH	
HIGH	LOW	LOW	
HIGH	LOW	HIGH	
HIGH	HIGH	LOW	
HIGH	HIGH	HIGH	

ตารางที่ 5.4 ตารางความจริงจากการทดลองที่ 1


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 ไอซีวงจรมัลติเพล็กซ์ 74153

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_5b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 74153, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 5.7 วงจรสำหรับการทดลองที่ 2

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_5b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_5b.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 5.8 ผลการจำลองการทำงานของวงจร

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือหรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
C0	72	A	64
C1	70	B	59
C2	68	GN	55
C3	66	Y	1

ตารางที่ 5.5 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อยวงจรตามรูปที่ 5.9 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 5.9 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5 และ SW6 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED_D0 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

GN (SW6)	B (SW5)	A (SW4)	C3 (SW3)	C2 (SW2)	C1 (SW1)	C0 (SW0)	Y0 (LED_D0)
0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	1	1	1	
0	0	0	1	1	0	0	
0	0	1	1	1	0	1	
0	0	1	1	0	1	0	
0	0	1	1	0	1	1	
0	0	1	0	0	0	0	
0	1	0	0	1	0	1	
0	1	0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	1	1	
0	1	0	1	0	0	0	
0	1	1	1	0	0	1	
0	1	1	1	0	1	0	
0	1	1	1	1	1	1	
0	1	1	0	1	0	0	

ตารางที่ 5.6 ตารางความจริงจากการทดลองที่ 2

สรุปผลการทดลอง

วงจรดีมัลติเพล็กซ์ (Demultiplexer)

วัตถุประสงค์


1. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรดีมัลติเพล็กซ์
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรดีมัลติเพล็กซ์
4. สามารถดาวน์โหลดวงจรไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้

อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

 1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี


วงจรดีมัลติเพล็กซ์ (Demultiplexer) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่กระจายข้อมูลจากอินพุตที่มีอยู่เพียง 1 ชุดให้ออกไปที่เอาต์พุตใดเอาต์พุตหนึ่งโดยอาศัยขาคควบคุมในการกระจายข้อมูล ซึ่งการทำงานของดีมัลติเพล็กซ์จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับวงจรมัลติเพล็กซ์นั่นเอง



รูปที่ 6.1 วงจรดีมัลติเพล็กซ์

ในตารางที่ 6.1 และรูปที่ 6.2 เป็นตารางความจริง รวมถึงสมการบูลีนและวงจรลอจิกของวงจรดีมัลติเพล็กซ์แบบ 1 สายเป็น 2 สาย

อินพุต		เอาต์พุต	
Sel	D	Y1	Y0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	0

 


$$Y0 = D * \overline{Sel}$$

$$Y1 = D * Sel$$

ตารางที่ 6.1 ตารางความจริงของวงจรดีมัลติเพล็กซ์แบบ 1 สายเป็น 2 สาย
รูปที่ 6.2 วงจรดีมัลติเพล็กซ์แบบ 1 สายเป็น 2 สาย

ตัวอย่างของไอซีที่ทำหน้าที่เป็นวงจรดีมัลติเพล็กซ์ได้แก่ ไอซีเบอร์ 74155 ซึ่งเป็นไอซีดีมัลติเพล็กซ์แบบ 1 สาย เป็น 4 สาย 2 ชุด โดยใช้ขาเลือกข้อมูลร่วมกัน และมีขาสโตรบ (Strobe) เปิดการทำงาน (Eenable) เอาต์พุตแยกจากกันทั้ง 2 สองชุด ซึ่งสามารถเลือกเปิดการทำงานเอาต์พุตชุดใดชุดหนึ่งโดยอิสระ ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาที่ขา 1C จะถูกกลับสัญญาณเอาต์พุต ส่วนสัญญาณที่เข้ามา 2C จะไม่มีการกลับสัญญาณ ซึ่งการกลับสัญญาณจากข้อมูล 1C จะทำให้เราสามารถนำไอซี 74155 ไปใช้เป็นตัวถอดรหัสแบบ 3 สายเป็น 8 สาย ได้ หรืออาจใช้เป็นวงจรดีมัลติเพล็กซ์แบบ 1 สายเป็น 8 สายได้ โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ภายนอก สำหรับการทดลองในบทนี้เราจะทดลองเฉพาะในส่วนของการทำหน้าที่เป็นวงจรดีมัลติเพล็กซ์แบบ 1 สาย เป็น 4 สายเท่านั้น

 

รูปที่ 6.3 ไอซี 74155


Select		Strobe	Data	Output			
B	A	1G	1C	1Y0	1Y1	1Y2	1Y3
X	X	H	X	H	H	H	H
L	L	L	H	L	H	H	H
L	H	L	H	H	L	H	H
H	L	L	H	H	H	L	H
H	H	L	H	H	H	H	L
X	X	X	L	H	H	H	H

Select		Strobe	Data	Output			
B	A	2G	2C	2Y0	2Y1	2Y2	2Y3
X	X	H	X	H	H	H	H
L	L	L	H	L	H	H	H
L	H	L	H	H	L	H	H
H	L	L	H	H	H	L	H
H	H	L	H	H	H	H	L
X	X	X	L	H	H	H	H

ตารางที่ 6.2 ตารางความจริงของไอซี 74155


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 วงจรดีมัลติเพล็กซ์ 1 สายเป็น 2 สาย

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_6a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor เลือกอุปกรณ์ and2, not, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 6.4 วงจรสำหรับทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_6a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_6a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 6.5 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
Sel	74
D	76
Y0	1
Y1	3

ตารางที่ 6.3 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 6.6 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 6.6 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1 และ SW2 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED_D0 และ LED_D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

Sel (SW1)	D (SW0)	Y1 (LED_D1)	Y0 (LED_D0)
LOW	LOW		
LOW	HIGH		
HIGH	LOW		
HIGH	HIGH		

ตารางที่ 6.4 ตารางความจริงจากทดลองตอนที่ 1


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 ไอซีวงจรมัลติเพล็กซ์ 74155

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_6b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 74155, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 6.7 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_6b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_6b.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 6.8 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
G	74	Y0	1
B	76	Y1	3
A	79	Y2	7
D	83	Y3	11

ตารางที่ 6.5 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 6.9 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 6.9 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1, SW2 และ SW3 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED_D0, LED_D1, LED_D2 และ LED_D3 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

GN (SW3)	B (SW2)	A (SW1)	D (SW0)	Y3 (LED_D3)	Y2 (LED_D2)	Y1 (LED_D1)	Y0 (LED_D0)
1	0	1	0				
1	0	1	1				
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				

ตารางที่ 6.6 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 2

สรุปผลการทดลอง

วงจรเปรียบเทียบ (Comparator)

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรเปรียบเทียบ
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรเปรียบเทียบได้
4. สามารถดาวน์โหลดวงจร ไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้


อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition


ทฤษฎี

วงจรเปรียบเทียบ (Comparator) คือวงจรที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าลอจิกทางอินพุตที่มากกว่า 1 ชุดขึ้นไป โดยอาจเป็นการเปรียบเทียบค่าอินพุตว่ามีลอจิกเท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่า เป็นต้น ซึ่งวงจรเปรียบเทียบจะมีประโยชน์มากในการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจของโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมในเครื่องคัดแยกขนาดของผลิตรายการเกษตร วงจรเปรียบเทียบอย่างง่ายสามารถสร้างได้จากเอ็กซ์คลูซีฟนอร์เกต นั่นคือ ในกรณีที่อินพุตมีค่าเท่ากัน มันจะให้ค่าเอาต์พุตเป็นลอจิก 1 และในกรณีที่เอาต์พุตมีค่าต่างกันมันจะให้เอาต์พุตเป็นลอจิก 0

 นอกจากนี้เราสามารถนำเอ็กซ์คลูซีฟนอร์เกตมาทำเป็นวงจรก็ได้เช่นกัน ซึ่งเกตทั้งสองจะให้ลอจิกทางเอาต์พุตในลักษณะคล้ายกันเพียงแต่มีค่าตรงข้ามกันเท่านั้น



 รูปที่ 7.1 การนำเอ็กซ์คลูซีฟนอร์เกตมาทำวงจรเปรียบเทียบอย่างง่าย




รูปที่ 7.2 ผลการจำลองการทำงานของวงจรการเปรียบเทียบอย่างง่าย

สำหรับวงจรเปรียบเทียบที่เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบเงื่อนไขที่มากขึ้นแสดงดังรูปที่ 7.2 ซึ่งสร้างจากตารางความจริงในตารางที่ ซึ่งวงจรนี้สามารถตรวจสอบค่าอินพุตที่มากกว่า น้อยกว่า และเท่ากันได้


อินพุต		เอาต์พุต		
A	B	A<B	A=B	A>B
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

 ตารางที่ 7.1 ตารางความจริงของวงจรเปรียบเทียบ



รูปที่ 7.3 วงจรเปรียบเทียบ

ตัวอย่างของไอซีสำเร็จรูปที่ทำหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบลอจิกได้แก่ไอซีเบอร์ 7485 ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเทียบแมกนิจูด (Magnitude) ของอินพุตขนาด 4 บิต 2 ชุด ได้แก่อินพุต A และ B โดยมันสามารถเปรียบเทียบได้ว่าอินพุต A และ B มากกว่า หรือน้อยกว่าได้ ($A=B$), ($A>B$), ($A<B$) ซึ่งการต่อใช้งานสามารถนำไปเปรียบเทียบอินพุตที่มากกว่า 4 บิตได้ ซึ่งสามารถศึกษาได้โดยละเอียดจาก Datasheet ของผู้ผลิต แต่สำหรับการทดลองนี้เราจะทดลองเฉพาะการเปรียบเทียบอินพุตขนาด 4 บิตเท่านั้น

 


Comparing Input				Outputs		
A3, B3	A2, B2	A1, B1	A0, B0	A>B	A<B	A=B
A3>B3	X	X	X	H	L	L
A3<B3	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2>B2	X	X	H	L	L
A3>B3	A2<B2	X	X	L	H	L
A3<B3	A2=B2	A1>B1	X	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1<B1	X	L	H	L
A3>B3	A2=B2	A1=B1	A0>B0	H	L	L
A3<B3	A2=B2	A1=B1	A0<B0	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	L	H

รูปที่ 7.4 ไอซี 7485

ตารางที่ 7.2 ตารางความจริงของไอซี 7485


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 วงจรเปรียบเทียบพื้นฐาน

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_7a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ and2, or2, not, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 7.5 ผลการจำลองการทำงาน

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_7a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_7a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 7.6 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	76
B	74
A_Lass_B	7
A_Equal_B	3
A_Greater_B	1

ตารางที่ 7.3 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 7.7 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 7.7 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED_D0, LED_D2 และ LED_D3 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

B (SW1)	A (SW0)	(A_Less_B) LED D2	(A_Equal_B) LED D1	(A_Greater) LED D0
LOW	LOW			
LOW	HIGH			
HIGH	LOW			
HIGH	HIGH			

ตารางที่ 7.4 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 1


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 การใช้ไอซีวงจรเปรียบเทียบ 7485

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_7b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 7485, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป




รูปที่ 7.8 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_7b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_7b.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร โดยกำหนดสัญญาณให้เป็นอย่างต่อไปนี้
 - a. กำหนดสัญญาณให้เป็นแบบ Count ซึ่งทำได้โดยการคลิกขวาที่ชื่อสัญญาณจากนั้นจะมีเมนู Value -> Count Value... ดังรูปที่ 7.8a




รูปที่ 7.8a กำหนดค่าในช่อง Radix

 b. กำหนดค่าในช่อง Radix. ให้เป็น Hexadecimal ในสัญญาณ A ให้กำหนดค่าในช่อง Starting Value เป็น 0 และ Increment By มีค่าเท่ากับ 1 ดังรูปที่ 7.8b




รูปที่ 7.8b กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสัญญาณ A

 c. กำหนดค่าในช่อง Radix. ให้เป็น Hexadecimal ในสัญญาณ B ให้กำหนดค่าในช่อง Starting Value เป็น 0 และ Increment By มีค่าเท่ากับ F ดังรูปที่ 7.8c



 รูปที่ 7.8c กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสัญญาณ B




รูปที่ 7.9 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A0	83	B2	68
A1	79	B3	66
A2	76	ALB	7
A3	74	AEB	3
B0	72	AGB	1
B1	70		

ตารางที่ 7.5 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 7.10 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6 และ SW7 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED_D0, LED_D1 และ LED_D2 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

B3 (SW7)	B2 (SW6)	B1 (SW5)	B0 (SW4)	B3 (SW3)	B2 (SW2)	B1 (SW1)	B0 (SW0)	ALB (LED_D2)	AEB (LED_D1)	AGB (LED_D0)
0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	1			
0	0	0	1	0	0	0	0			
0	0	0	1	0	0	1	0			
0	0	1	0	0	0	0	1			
0	0	1	1	0	1	0	0			
0	1	0	0	0	0	1	1			
0	1	1	1	1	0	0	0			
1	0	0	0	0	1	1	1			
1	1	1	1	1	1	1	1			

ตารางที่ 7.6 ตารางความจริงจากทดลองตอนที่ 2

สรุปผลการทดลอง

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรบวกเลขฐานสองแบบ Half Adder และ Full Adder
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรบวกเลขฐานสองได้แบบ Half Adder และ Full Adder ได้
4. สามารถดาวน์โหลดวงจรไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้

อุปกรณ์สำหรับการทดลอง


1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี

วงจรบวกเลขฐานสองแบ่งเป็นสองชนิดได้แก่ วงจรบวกเลขฐานสองแบบ Half Adder และ Full Adder ซึ่งวงจรแบบ Half Adder จะเป็นวงจรบวกแบบไม่มีการนำตัวทดจากหลักต่ำกว่ามารวมคำนวณด้วย แต่สำหรับวงจรแบบ Full Adder จะเป็นวงจรบวกที่มีการนำเอาตัวทดของของหลักที่ต่ำกว่ามารวมคำนวณด้วย ซึ่งวงจรทั้งสองสามารถสร้างขึ้นจากการเขียนตารางความจริงโดยใช้หลักการบวกเลขฐานสองมาพิจารณา

สำหรับวงจรบวกแบบ Half Adder สามารถเขียนเป็นตารางความจริงได้ดังตารางที่ 8.1 และสามารถสร้างวงจรได้ดังรูปที่ 8.1

อินพุต		เอาต์พุต	
A (ตัวตั้ง)	B (ตัวบวก)	C (ผลบวก)	Co (ตัวทด)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


ตารางที่ 8.1 ตารางความจริงของวงจรวาง Half Adder

รูปที่ 8.1 วงจร Half Adder

ส่วนวงจรแบบ Full Adder จะสามารถเขียนเป็นตารางความจริงและวงจรได้ดังตารางที่ 8.2 และรูปที่ 8.2 ตามลำดับ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าอินพุทของวงจร Full Adder จะมีอินพุทของตัวทศบิตต่ำกว่ามาจำนวนด้วย


อินพุท			เอาต์พุท	
Ci (ตัวทศเข้า)	A (ตัวติดตั้ง)	B (ตัวบวก)	C=A+B+Ci (ผลบวก)	Co (ตัวทศออก)
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 ตารางที่ 8.2 ตารางความจริงของวง Full Adder



รูปที่ 8.2 วงจร Full Adder

 ไอซีสำเร็จรูปที่ทำหน้าที่เป็นวงจรบวกแบบ Full Adder ได้แก่เบอร์ 7483 ซึ่งเป็นไอซี Full Adder ขนาด 4 บิต โดยภายในประกอบไปด้วยวงจร Full Adder 4 ชุด มีการต่อขาตัวตจากแต่ละหลักไปเป็นอินพุตของหลักถัดไปอยู่ภายในตัวมัน และมีขาตัวตจากหลักสุดท้ายเพื่อใช้สำหรับต่อขยายในการคำนวณระบบตัวเลขที่มีบิตมากขึ้น สำหรับสัญลักษณ์และตารางความจริงของ 7483 แสดงดังรูปที่ 8.3 และตารางที่ 8.3 ตามลำดับ




Comparing Input			Output	
C(n-1)	An	Bn	En	Cn
L	L	L	L	L
L	L	H	H	L
L	H	L	H	L
L	H	H	L	H
H	L	L	H	L
H	L	H	L	H
H	H	L	L	H
H	H	H	H	H

รูปที่ 8.3 ไอซี 7483

ตารางที่ 8.3 ตารางความจริงของไอซี 7483


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 วงจร Half Adder

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_8a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ xor, and2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 8.4 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_8a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_8a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 8.5 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	74
B	76
Sum	3
Cout	1

ตารางที่ 8.4 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 8.6 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 8.6 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1 และ SW2 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED_D0, LED_D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง


A (SW1)	B (SW0)	Sum (LED D1)	Count (LED D0)
LOW	LOW		
LOW	HIGH		
HIGH	LOW		
HIGH	HIGH		

ตารางที่ 8.5 ตารางความจริงจากทดลองตอนที่ 2

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 วงจร Full Adder

- เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_8b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard

 2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ xor, and2, or2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 8.7 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_8b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_8b.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร

Name:	100.0ns	200.0ns	300.0ns	400.0ns	500.0ns	600.0ns	700.0ns	800.0ns
A								
B								
Cin								
Sum								
Count								


รูปที่ 8.8 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	72
B	74
Cin	76
Sum	3
Count	1

ตารางที่ 8.6 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 8.9 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 8.9 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1 และ SW2 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED_D0 และ LED_D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

Cin (SW2)	A (SW1)	B (SW0)	Sum (LED D1)	Count (LED D0)
LOW	LOW	LOW		
LOW	LOW	HIGH		
LOW	HIGH	LOW		
LOW	HIGH	HIGH		
HIGH	LOW	LOW		
HIGH	LOW	HIGH		
HIGH	HIGH	LOW		
HIGH	HIGH	HIGH		

ตารางที่ 8.7 ตารางความจริงจากทดลองตอนที่ 2

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 3 วงจร Full Adder 7483

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_8b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 7483, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป




รูปที่ 8.10 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 3

6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_8c.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation


8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_8c.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร

 a. กำหนดสัญญาณให้เป็นแบบ Count ซึ่งทำได้โดยการคลิกขวาที่ชื่อสัญญาณจากนั้นจะมีเมนู Value -> Count Value... ดังรูปที่ 8.11a




รูปที่ 8.11a กำหนดค่าในช่อง Radix

 b. กำหนดค่าในช่อง Radix. ให้เป็น Hexadecimal ในสัญญาณ A ให้กำหนดค่าในช่อง Starting Value เป็น 0 และ Increment By มีค่าเท่ากับ 1 ดังรูปที่ 8.11b




รูปที่ 8.11b กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสัญญาณ A

 c. กำหนดค่าในช่อง Radix ให้เป็น Hexadecimal ในสัญญาณ B ให้กำหนดค่าในช่อง Starting Value เป็น 0 และ Increment By มีค่าเท่ากับ F ดังรูปที่ 8.11c



 รูปที่ 8.11c กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสัญญาณ B



รูปที่ 8.12 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation


10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A0	72	B3	72
A1	70	Sum0	1
A2	68	Sum1	3
S3	66	Sum2	7
B0	64	Sum3	11
B1	59	Count	28
B2	55		

ตารางที่ 8.8 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 8.13 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 8.13 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6 และ SW7 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED D0, LED D1, LED D2, LED D3 และ LED 1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

B3 (SW7)	B2 (SW6)	B1 (SW5)	B0 (SW4)	A3 (SW3)	A2 (SW2)	A1 (SW1)	A0 (SW0)	Count (LED 1)	Sum3 (LED D3)	Sum2 (LED D2)	Sum1 (LED D1)	Sum0 (LED D0)
0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	1	0	0	0	1					
0	0	1	0	0	0	1	0					
0	0	1	1	0	0	1	1					
0	1	0	0	0	1	0	0					
0	1	0	1	0	1	0	1					
0	1	1	0	0	1	1	0					
0	1	1	1	0	1	1	1					
1	0	0	0	1	0	0	0					
1	0	0	1	1	0	0	1					
1	0	1	0	1	0	1	0					
1	0	1	1	1	0	1	1					
1	1	0	0	1	1	0	0					
1	1	0	1	1	1	0	1					
1	1	1	0	1	1	1	0					
1	1	1	1	1	1	1	1					

ตารางที่ 8.9 ตารางความจริงจากทดลองตอนที่ 3

สรุปผลการทดลอง

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรลบเลขฐานสองแบบ Half Subtractor และ Full Subtractor
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรลบเลขฐานสองแบบ Half Subtractor และ Full Subtractor ได้
4. สามารถดาวน์โหลดวงจร ไอซี เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้

อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition


ทฤษฎี

หลักการลบในระบบจำนวนใด ๆ หากตัวลบมีค่ามากกว่าตัวตั้ง ตัวตั้งจะต้องมีการยืมจากหลักที่สูงกว่าจะทำให้หลักที่ถูกยืมค่าลดลง ซึ่งในการสร้างวงจรลบเลขฐานสองจึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับตัวยืมด้วยเช่นกัน

วงจรลบเลขฐานสองแบ่งออกเป็นสองชนิดเช่นเดียวกับวงจรบวกซึ่งได้แก่ วงจรลบเลขฐานสองแบบ Half Subtractor และแบบ Full Subtractor ซึ่งวงจรแบบ Half Subtractor จะเป็นวงจรแบบไม่มีการนำตัวยืมที่ถูกยืมจากหลักต่ำกว่ามารวมคำนวณด้วย และสำหรับวงจรแบบ Full Subtractor จะเป็นวงจรที่มีการนำตัวยืมที่ถูกยืมไปของหลักที่ต่ำกว่ามาเป็นอินพุตของวงจรเพื่อใช้รวมคำนวณด้วย ซึ่งวงจรทั้งสองสามารถสร้างขึ้นจากการเขียนตารางความจริงโดยใช้หลักการลบเลขฐานสองมาพิจารณา สำหรับวงจรลบแบบ Half Subtractor สามารถเขียนเป็นตารางความจริงและสร้างเป็นวงจรได้ดังตารางที่ 9.1 และรูปที่ 9.1

อินพุต		เอาต์พุต		
A (ตัวตั้ง)	B (ตัวลบ)	D = A - B (ผลลบ)	Bo (ตัวยืม)	หมายเหตุ
0	0	0	0	0-0 = ยืม 0
0	1	1	1	0-1 = ยืม 1
1	0	1	0	1-0 = ยืม 0
1	1	0	0	1-1 = ยืม 0

 ตารางที่ 9.1 ตารางความจริงของวงจร Half Subtractor




รูปที่ 9.1 วงจร Half subtract

ส่วนวงจรแบบ Full Sub tractor จะสามารถเขียนเป็นตารางความจริงและวงจรได้ตารางที่ และรูปที่ ตามลำดับ จะสังเกตได้อินพุตของวงจร Full Sub tractor จะมีอินพุตของยืมที่ถูกยืมไปของบิตค่ากว่ามาคำนวณด้วย

อินพุท			เอาต์พุท		
A (ตัวตั้ง)	B (ตัวลบ)	Bi (ตัวยืมจากบิตต่ำกว่า)	D = A - B - Bi (ผลลบ)	Bo (ตัวยืมจากบิตสูงกว่า)	หมายเหตุ
0	0	0	0	0	0-0-0=0 ยืม 0
0	0	1	1	1	0-0-1=1 ยืม 1
0	1	0	1	1	0-1-0=0 ยืม 1
0	1	1	0	1	0-1-1=0 ยืม 1
1	0	0	1	0	0-1-1=0 ยืม 0
1	0	1	0	0	1-0-1=0 ยืม 0
1	1	0	0	0	1-1-0=0 ยืม 0
1	1	1	1	1	1-1-1=1 ยืม 1

 ตารางที่ 9.2 ตารางความจริงของวงจร Full Subtractor



รูปที่ 9.2 วงจร Full subtract


วิธีการลบเลขฐานสองอีกแบบที่นิยมใช้คือการใช้อยู่ 2's Complement ซึ่งมีวิธีการดังนี้

- เปลี่ยนตัวลบให้เป็น 2's Complement (กลับบิตเป็นตรงกันข้ามแล้วบวกด้วย 1 เข้าที่บิต LSB)
- นำตัวเลข 2's Complement ที่ได้จากข้อ 1 ไปบวกกับตัวตั้ง แล้วพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ดังนี้
 - ถ้าเกิดตัวทดแสดงว่า ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเป็นบวก และให้ตัดตัวทอทิ้ง

 b. ถ้าไม่เกิดตัวทดแสดงว่า ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเลขลบ และให้นำผลไปแปลงเป็นตัวเลข 2's

Complement อีกครั้ง


จากวิธีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการลบที่อาศัยการบวก แต่ใช้การแปลงตัวเลขและพิจารณาผลลัพธ์แทน ซึ่งหลักการเหล่านี้เราสามารถนำไอซี 7483 ซึ่งเป็นไอซี Full Adder ขนาด 4 บิต มาสร้างเป็นวงจรเลขฐานสองได้ โดยใช้ นอตเกตมาทำให้ตัวเลขเป็น 2's Complement ร่วมกับขา C0 และอาศัย เอ็กซ์คลูซีฟออร์ เกทที่เราจะนำมาใช้คือ ในกรณีที่ให้อินพุตขาใดขาหนึ่งเป็นลอจิกต่ำ มันจะให้เอาต์พุตเหมือนกับอินพุตขาที่เหลือ ซึ่งจากหลักการเราสามารถนำมาใช้ควบคุมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เป็นคอมพริเมนต์หรือไม่แปลงก็ได้ โดยวงเล็บแบบใช้ 2's Complement แสดงดังรูปที่ 9.4



อินพุต		เอาต์พุต
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

รูปที่ 9.3 เอ็กซ์คลูซีฟออร์เกท

 
ตารางที่ 9.3 ตารางความจริงของเอ็กซ์คลูซีฟออร์เกท



รูปที่ 9.4 วงจรเลขที่สร้างจากหลักการ 2's Complement

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 วงจร Half Subtractor

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_9a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ xor, and2, not, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 9.5 วงจรสำหรับการทดลองที่ 1

6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_9a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_9a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร

Name:	100.0ns	200.0ns	300.0ns	400.0ns
A				
B				
Sum				
Count				

รูปที่ 9.6 ผลการจำลองการทำงาน


9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	74
B	76
Diff	3
Bout	1

ตารางที่ 9.4 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 9.7 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 9.7 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED D0 และ LED D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

A (SW1)	B (SW0)	Diff (LED D1)	Bout (LED D0)
LOW	LOW		
LOW	LOW		
HIGH	HIGH		
HIGH	HIGH		

ตารางที่ 9.5 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 1


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 วงจร Full Subtractor

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_9b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ xor, and2, not, or2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 9.8 วงจรสำหรับการทดลองที่ 2

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_9b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_9b.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 9.9 ผลการจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	72
B	74
Bin	76
Diff	3
Bout	1

ตารางที่ 9.6 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 9.10 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 9.10 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1 และ SW2 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED_D0 และ LED_D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

A (SW2)	B (SW1)	Bin (SW0)	Diff (LED D1)	Bout (LED D0)
LOW	LOW	LOW		
LOW	LOW	HIGH		
LOW	HIGH	LOW		
LOW	HIGH	HIGH		
HIGH	LOW	LOW		
HIGH	LOW	HIGH		
HIGH	HIGH	LOW		
HIGH	HIGH	HIGH		

ตารางที่ 9.7 ตารางความจริงจากทดลองตอนที่ 2


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 3 การใช้งานไอซี 7483 เพื่อสร้างเป็นวงจร

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_9c โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 7483, xor, not, vcc, gnd, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 9.11 วงจรสำหรับการทดลองที่ 3

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_9c.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_9c.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร



รูปที่ 9.12 ผลการจำลองการทำงาน


9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A0	72	B3	53
A1	70	Diff0	1
A2	68	Diff1	3
A3	66	Diff2	7
B0	64	Diff3	11
B1	59	Sign	28
B2	55		

ตารางที่ 9.8 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 9.13 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 9.13 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6 และ SW7 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED D0, LED D1, LED D2, LED D3 และ LED 1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

B3 (SW7)	B2 (SW6)	B1 (SW5)	B0 (SW4)	A3 (SW3)	A2 (SW2)	A1 (SW1)	A0 (SW0)	Count (LED 1)	Sum3 (LED D3)	Sum2 (LED D2)	Sum1 (LED D1)	Sum0 (LED D0)
1	1	1	1	0	0	0	0					
1	1	0	1	0	0	1	0					
1	0	1	1	0	1	0	0					
1	0	0	1	0	1	1	0					
1	0	0	0	1	0	0	0					
0	1	1	0	1	0	0	1					
0	1	0	0	1	0	1	1					
0	0	1	0	1	1	0	1					
0	0	0	0	1	1	1	1					

ตารางที่ 9.9 ตารางความจริงจากทดลองตอนที่ 3

สรุปผลการทดลอง

แลตช์ และ ฟลิปฟลอป (Latch and Flip-flop)

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรแลตช์และฟลิปฟลอป
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรแลตช์และฟลิปฟลอปได้
4. สามารถดาวน์โหลดวงจรไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้

อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี

วงจรลอจิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ วงจรคอมบิเนชัน (Combination) และวงจรซีควเอนเชียล (Sequential) โดยที่วงจรคอมบิเนชันคือวงจรที่สร้างขึ้นมาจากเทคนิคพื้นฐานต่าง ๆ โดยการประยุกต์ใช้สมการบูลีน และค่าของระดับลอจิกเอาต์พุตจะขึ้นอยู่กับค่าปัจจุบันของอินพุตเท่านั้น เช่น วงจรบวกเลขฐานสอง ในขณะที่วงจรซีควเอนเชียลจะมีค่าเอาต์พุตขึ้นอยู่กับค่าปัจจุบันของอินพุตและสถานะเดิมของวงจร เช่น วงจรควบคุมลิฟต์ซึ่งในการเคลื่อนลิฟต์แต่ละครั้งวงจรจะต้องนำสถานะหรือขั้นที่ลิฟต์จอดอยู่มาพิจารณาด้วยว่าจะต้องให้ลิฟต์ขึ้นหรือลงกี่ชั้น

อุปกรณ์พื้นฐานที่นำมาเป็นวงจรซีควเอนเชียลคืออุปกรณ์ประเภทหน่วยเก็บข้อมูล ได้แก่ แลตช์ (Latch) และฟลิปฟลอป (Flip-Flop) ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกันที่แลตช์ใช้ระดับลอจิกในการทำงาน (Level Sensitive) ส่วนฟลิปฟลอปใช้ขอบของสัญญาณในการทำงาน (Edge Sensitive)

แลตช์ (Latch)

แลตช์ เป็นอุปกรณ์ประเภทไบสเทเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Bistable Multivibrator) ซึ่งหมายถึงวงจรที่ค่าเอาต์พุตที่เป็นไปได้เพียงสองสถานะเท่านั้น นั่นคือสถานะเซต (SET) และรีเซ็ต(RESET) ซึ่งสถานะที่เอาต์พุต Q มีค่าเป็น 1 และ $Q^{\wedge}$ มีค่าเป็น 0 ส่วนสถานะรีเซ็ต คือสถานะที่เอาต์พุต Q มีค่าเป็น 0 และ Q มีค่าเป็น 1

ตัวอย่างวงจรแลตช์พื้นฐานได้แก่ แลตช์แบบ S-R (Set-Reset) ซึ่งมีสัญลักษณ์ดังรูปที่ 10.1a และรูปที่ 10.1b เป็นวงจรแลตช์แบบ S-R ที่สร้างจากนอร์เกต การทำงานของมันจะให้ค่าเอาต์พุตขึ้นกับอินพุต R และ S ดังตารางที่ 10.1

อินพุต		เอาต์พุต		โหมดการทำงาน
S	R	Q_{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$	
0	0	Q_t	$\overline{Q}_t$	ไม่เปลี่ยนแปลง
0	1	0	1	รีเซต
1	0	1	0	เซต
1	1	1	1	ห้ามใช้งาน

รูปที่ 10.1a สัญลักษณ์ รูปที่ 10.1b วงจรของแลตช์แบบ S-R ตารางที่ 10.1 ตารางความจริงของแลตช์
ของแลตช์แบบ S-R S-R ชนิดแอกทีฟไฮ แบบ S-R ชนิดแอกทีฟไฮชนิดแอกทีฟไฮ
ชนิดแอกทีฟไฮ

วงจรและสัญลักษณ์ในรูปที่ 10.1a และรูปที่ 10.1b เป็นแลตช์เซต – รีเซตแบบแอกทีฟไฮ (Active High) ส่วนแลตช์แบบ เซต-รีเซตชนิดแอกทีฟโลว์จะสร้างขึ้นจากแน็คเกตดังรูปที่ 10.2a, 10.2b และตารางที่ 10.2


อินพุต		เอาต์พุต		โหมดการทำงาน
$\overline{S}$	$\overline{R}$	Q_{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$	
0	0	1	1	ห้ามใช้
0	1	0	1	เซต
1	0	1	0	รีเซต
1	1	Q_t	$\overline{Q}_t$	ไม่เปลี่ยนแปลง

รูปที่ 10.2a สัญลักษณ์ รูปที่ 10.2b วงจรของแลตช์แบบ S-R ตารางที่ 10.2 ตารางความจริงของแลตช์
ของแลตช์แบบ S-R S-R ชนิดแอกทีฟโลว์ แบบ S-R ชนิดแอกทีฟไฮชนิดแอกทีฟโลว์
ชนิดแอกทีฟโลว์


แลตช์ชนิด Gated S-R

แลตช์ชนิด Gated S-R เป็นแลตช์ที่การเพิ่มชุดลอจิกเกตซึ่งเรียกว่า Steering Gate เข้าไปในวงจรแลตช์ S-R เพื่อใช้สำหรับเปิดปิด การทำงานของแลตช์ S-R ซึ่งตามปกติเมื่ออินพุตของแลตช์ S-R มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้อาต์พุตมีการเปลี่ยนแปลงทันที แต่สำหรับทำงานของแลตช์ชนิด R-S นั้นจะแตกต่างกัน โดยที่ถ้าหากอินพุตมีการเปลี่ยนแปลง สถานะของแลตช์จะยังไม่เปลี่ยนแปลงทันที แต่จะต้องรอสัญญาณควบคุมอีกสัญญาณหนึ่งก่อนเพื่ออนุญาตให้แลตช์เปลี่ยนสถานะได้ ซึ่งสัญญาณควบคุมนี้จะเป็นตัวที่เปิดปิดการทำงานของลอจิกเกตที่เพิ่มเข้าไปนั่นเอง

 
รูปที่ 10.3a เป็นแลตช์ชนิด Gated S-R ที่สร้างจากแลตช์ S-R แบบแอกทีฟไฮ และรูปที่ 10.3b เป็นแลตช์ชนิด Gated S-R ที่สร้างจากแลตช์ S-R แบบแอกทีฟโลว์ ซึ่งทั้งสองวงจรให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน และจะทำงานต่อเมื่อ สัญญาณที่ขา E มีค่าเป็นลอจิก 1 เท่านั้น



 รูปที่ 10.3a การสร้างแลตช์ Gated S-R จากแลตช์ชนิดแอกทีฟไฮ



 รูปที่ 10.3b การสร้างแลตช์ Gated S-R จากแลตช์ชนิดแอกทีฟโลว์




รูปที่ 10.4 สัญลักษณ์ของแลตช์แบบ Gated S-R

อินพุต			เอาต์พุต		โหมดการทำงาน
E	$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q_{t+1}	$\bar{Q}_{t+1}$	
1	0	0	Q_t	$\bar{Q}_t$	ไม่เปลี่ยนแปลง
1	0	1	0	1	รีเซต
1	1	0	1	0	เซต
1	1	1	1	1	ห้ามใช้
0	X	X	Q_t	$\bar{Q}_t$	หยุดการทำงาน

ตารางที่ 10.3 ตารางความจริงของแลตช์แบบ Gated S-R

แลตช์ชนิด Gated D


แลตช์ชนิด Gated D หรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า Transparent Latch เป็นวงจรที่ถูกพัฒนามาจากแลตช์ชนิด Gated S-R เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับเก็บข้อมูล การทำงานของมันจะมี 2 โหมด นั่นคือเมื่อสัญญาณ Enable เป็นลอจิก 1 แลตช์จะมีสภาพเหมือนไม่มีตัวตน (Transparent) หรือก็คือสภาพที่เอาต์พุตมีค่าลอจิกเหมือนกับทางอินพุตและเมื่อสัญญาณ Enable มีค่าลอจิกเป็น 0 แลตช์จะอยู่ในสภาวะเก็บข้อมูลที่ปรากฏที่ขา D ในช่วงที่ขา Enable มีลอจิกเป็น 1 ครั้งล่าสุด ซึ่งโครงสร้างสัญลักษณ์และ ตารางความจริงของแลตช์ชนิด Gated D แสดงดังรูป 10.5a, 10.5b และ ตารางที่ 10.4

 

อินพุต		เอาต์พุต		โหมดการทำงาน	หมายเหตุ
E	D	Q_{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$		
0	X	Q_t	$\overline{Q}_t$	ไม่เปลี่ยนแปลง	เก็บข้อมูล
0	1	0	1	รีเซ็ต	ไม่มีตัวตน (Transparent)
1	0	1	0	เซต	

รูปที่ 10.5a การสร้างแลตช์ Gated D จากแลตช์ Gated S-R

 ตารางที่ 10.4 ตารางความจริงของแลตช์ Gated D



รูปที่ 10.5b สัญลักษณ์ของแลตช์ Gated D

ฟลิปฟล็อป


ฟลิปฟล็อปเป็นอุปกรณ์ที่ทำการเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตที่ขอบของสัญญาณอินพุตพิเศษที่เรียกว่า สัญญาณนาฬิกา ซึ่งอาจทำงานที่ขอบขาขึ้นและขอบขาลงของสัญญาณนาฬิกาก็ได้ โดยสังเกตที่สัญลักษณ์หากมีวงกลมที่ขาสัญญาณนาฬิกาแสดงว่าฟลิปฟล็อปตัวนั้นทำงานที่ขอบขาลง และถ้าสัญลักษณ์ของสัญญาณนาฬิกาไม่มีวงกลมแสดงว่าฟลิปฟล็อปตัวนั้นทำงานที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกา

เราสามารถกล่าวได้ว่าแลตช์ที่มีสัญญาณนาฬิกาเข้าอินพุตก็คือ ฟลิปฟล็อปนั่นเอง แต่มันจะต่างกับที่แลตช์ใช้สัญญาณ Enable ในการทำงาน ซึ่งมันจะทำงานที่สภาวะต่าง ๆ ตลอดเวลาที่


สัญญาณ Enable คงค่าอยู่ใน ลอจิกระดับใดระดับหนึ่ง แต่สำหรับฟลิปฟล็อปแล้ว มันจะทำงานเฉพาะในกรณีที่สัญญาณนาฬิกามีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ฟลิปฟล็อปแบบ D

 ฟลิปฟล็อปแบบ D มีลักษณะการทำงานคล้ายกับแลตช์แบบ Gated D แต่เอาพุตจะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่สัญญาณนาฬิกาเปลี่ยนแปลงเท่านั้นอาจเป็นขาขึ้นหรือขาลงขึ้นอยู่กับชนิดของการกระตุ้น ฟลิปฟล็อป



รูปที่ 10.6 วงจรฟลิปฟล็อป D

 


อินพุต		เอาต์พุต		โหมดการทำงาน
CLK	D	Q_{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$	
↑	0	0	1	รีเซต
↑	1	1	0	เซต
0	X	Q_t	$\overline{Q}_t$	หยุดการทำงาน
1	X	Q_t	$\overline{Q}_t$	หยุดการทำงาน
↓	X	Q_t	$\overline{Q}_t$	หยุดการทำงาน

รูปที่ 10.7 สัญลักษณ์ของ
ฟลิปฟล็อป D


ตารางที่ 10.5 ตารางความจริงของฟลิปฟล็อป D

ฟลิปฟล็อปแบบ S-R

 แลตช์ S-R ที่ใช้แชนด์เกตและแลตช์ S-R ที่ใช้นอร์เกตบ้างครั้งถูกเรียกว่า ฟลิปฟล็อป S-R ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดเมื่ออ้างอิงจากนิยามของฟลิปฟล็อปที่กล่าวในที่นี่ ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 2 วงจร ไม่มีขาสัญญาณนาฬิกานั้นเอง ในความเป็นจริงแล้วฟลิปฟล็อป S-R จะคล้ายกับแลตช์ Gated S-R ที่ใช้สัญญาณนาฬิกาและวงจรตรวจจับขอบสัญญาณนาฬิกาเพิ่มเข้ามาแทนสัญญาณ Enable



รูปที่ 10.8 วงจรฟลิปฟล็อป

 


รูปที่ 10.9 สัญลักษณ์ของฟลิปฟล็อป S-R

อินพุต			เอาต์พุต		โหมดการทำงาน
CLK	S	R	Q_{t+1}	$\bar{Q}_{t+1}$	
↑	0	0	Q_t	$\bar{Q}_t$	ไม่เปลี่ยนแปลง
↑	0	1	0	1	รีเซต
↑	1	0	1	0	เซต
↑	1	1	1	1	ห้ามใช้งาน


ตารางที่ 10.6 ตารางความจริงของฟลิปฟล็อป S-R

ฟลิปฟล็อป J-K

 ฟลิปฟล็อป J-K เป็นฟลิปฟล็อปที่พัฒนาขึ้นจากฟลิปฟล็อป S-R แต่จะมีการแก้ไขในกรณีที่ S และ R เป็นลอจิก 1 ทั้งคู่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ห้ามใช้ของฟลิปฟล็อป S-R โดยในฟลิปฟล็อป J-K จะให้ผลลอจิกเป็นการกลับลอจิกเอาต์พุตให้เป็นตรงกันข้ามซึ่งเราเรียกว่า ท็อกเกิล (Toggle)



รูปที่ 10.10 วงจรฟลิปฟล็อป J-K

 


รูปที่ 10.11 สัญลักษณ์ของฟลิปฟล็อป J-K

อินพุต			เอาต์พุต		โหมดการทำงาน
CLK	J	K	Q_{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$	
↑	0	0	Q_t	$\overline{Q}_t$	ไม่เปลี่ยนแปลง
↑	0	1	0	1	รีเซต
↑	1	0	1	0	เซต
↑	1	1	$\overline{Q}_t$	Q_t	ท็อกเกิล


ตารางที่ 10.7 ตารางของของฟลิปฟล็อป J-K

ฟลิปฟล็อป T

 ฟลิปฟล็อป T ซึ่ง T ย่อมาจาก Toggle เป็นฟลิปฟล็อปที่สร้างจากฟลิปฟล็อป J-K โดยใช้คุณสมบัติท็อกเกิลที่เกิดขึ้นในฟลิปฟล็อป J-K เท่านั้น ฟลิปฟล็อป T จะมีอินพุตเพียงขาเดียวเท่านั้น โดยเมื่อขา T ถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณนาฬิกา มันจะทำการกลับค่าเอาต์พุตให้มีลอจิกเป็นตรงกันข้าม



 รูปที่ 10.12a การสร้างฟลิปฟล็อป T จากฟลิปฟล็อป J-K




รูปที่ 10.12b สัญลักษณ์ของฟลิปฟล็อป T

อินพุต	เอาต์พุต		โหมดการทำงาน
T	Q_{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$	
↑	$\overline{Q}_t$	Q_t	ท็อกเกิล
↑	Q_t	$\overline{Q}_t$	ท็อกเกิล


ตารางที่ 10.8 ตารางความจริงของฟลิปฟล็อป T

ฟลิปฟล็อป T แบบมีสัญญาณนาฬิกา

 ฟลิปฟล็อป T ชนิดนี้เป็นฟลิปฟล็อป T ที่ถูกควบคุมด้วยสัญญาณนาฬิกา โดยฟลิปฟล็อป จะทำการที่ออกเกิดเอาต์พุตในกรณีที่อินพุต T มีลอจิกเป็น 1 และมีสัญญาณนาฬิกาเข้ามากระตุ้นที่ขา CLK แต่ในกรณีที่ค่าลอจิกที่ขา T มีค่าลอจิก 0 นั้นแม้ว่าจะมีสัญญาณนาฬิกาเข้ามากระตุ้นก็ตาม ค่าระดับลอจิกทางเอาต์พุตก็ยังมีค่าไม่เปลี่ยนแปลง



 รูปที่ 10.13a การสร้างฟลิปฟล็อป T แบบมีสัญญาณนาฬิกาจากฟลิปฟล็อป J-K



รูปที่ 10.13b สัญลักษณ์ของ T แบบมีสัญญาณนาฬิกา

อินพุต		เอาต์พุต		โหมดการทำงาน
CLK	T	Q_{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$	
↑	0	Q_t	$\overline{Q}_t$	ไม่เปลี่ยนแปลง
↑	0	Q_t	$\overline{Q}_t$	ไม่เปลี่ยนแปลง
↑	1	$\overline{Q}_t$	Q_t	ที่ออกเกิด
↑	1	$\overline{Q}_t$	Q_t	ที่ออกเกิด

ตารางที่ 10.9 ตารางความจริงของฟลิปฟล็อป

อินพุตแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Input)


อินพุตของฟลิปฟล็อปแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ อินพุตแบบซิงโครนัส (Synchronous Input) และอินพุตแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Input) ซึ่งอินพุตแบบซิงโครนัสคืออินพุตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าลอจิกทางเอาต์พุตได้โดยตรง แต่จะต้องรอให้มีสัญญาณนาฬิกาป้อนเข้ามา ก่อน เช่น ขาอินพุต D, J และ K เป็นต้น

อินพุตแบบอะซิงโครนัส คืออินพุตของฟลิปฟล็อปที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าลอจิกทางเอาต์พุตได้ทันทีโดยไม่ต้องรอสัญญาณนาฬิกาซึ่งขานี้ได้แก่ ขา Preset และขา Clear ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

ขา Preset คือขาอินพุตแบบอะซิงโครนัสที่มีหน้าที่ในการเซตเอาต์พุตของฟลิปฟล็อปให้

อยู่ในภาวะเซต (SET) แบบทันทีทันใดโดยไม่ต้องรอการป้อนสัญญาณนาฬิกา ส่วนขา Clear จะมีหน้าที่ในการรีเซต (RESET) สภาวะเอาต์พุตของฟลิปฟล็อปแบบทันทีทันใดโดยไม่ต้องรอสัญญาณนาฬิกาเช่นกัน

 ขา Clear มีทั้งแบบแอกทีฟไฮและแอกทีฟโลว์ ซึ่งจะทำให้ผลการทำงานที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันเพียงระดับลอจิกที่ป้อนให้โดยถ้าเป็นขาแบบแอกทีฟไฮ เราจะต้องป้อนลอจิก 1 เพื่อให้มันทำงาน ส่วนถ้าเป็นขาแบบแอกทีฟโลว์ เราจะต้องป้อนลอจิก 0 เพื่อให้มันทำงาน




อินพุต		โหมดการทำงาน
$\overline{\text{PRE}}$	$\overline{\text{CLR}}$	
1	1	ทำงานตามโหมดสัญญาณนาฬิกาปกติ
0	1	$Q_t = 1$ (SET โดยไม่สนใจสัญญาณ CLK)
1	0	$Q_t = 0$ (RESET โดยไม่สนใจสัญญาณ CLK)
0	0	ไม่มีการใช้งานในกรณีนี้

รูปที่ 10.14 สัญลักษณ์ของฟลิป ฟล็อป ตารางที่ 10.10 ตารางความจริงของฟลิปฟล็อป J-K ที่มีขาฟล็อป อินพุตแบบอะซิงโครนัสในโหมดแอกทีฟโลว์


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 แลตซ์ S-R แบบแอกทีฟไฮ

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_10a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ nor2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 10.15 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_10a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_10a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 10.16 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
S	74
R	76
Q	3
Q_NOT	1

ตารางที่ 10.11 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 10.17 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 10.17 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED D0 และ LED D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง


S (SW1)	R (SW0)	Q (LED D1)	Q_NOT (LED D0)
LOW	LOW		
LOW	HIGH		
HIGH	LOW		
HIGH	HIGH		

ตารางที่ 10.12 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 1

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 แลตซ์ S-R แบบแอกทีฟโลว์


1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_10b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจร โดยใช้เมนู File -> New

 3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ nand2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 10.18 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_10b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_10b.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 10.19 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
S_NOT	74
R_NOT	76
Q	3
Q_NOT	1

ตารางที่ 10.13 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 10.20 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 10.20 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED D0 และ LED D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

S_NOT (SW1)	R_NOT (SW0)	Q (LED D1)	Q_NOT (LED D0)
LOW	LOW		
LOW	HIGH		
HIGH	LOW		
HIGH	HIGH		

ตารางที่ 10.14 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 2


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 3 แลตซ์ S-R แบบแอกทีฟโลว์

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_10b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจร โดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ nor2, and2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 10.21 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 3

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_10c.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_10c.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 10.22 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
S	74
R	76
E	72
Q	3
Q_NOT	1

ตารางที่ 10.15 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 10.23 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 10.23 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1 และ SW2 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED D0 และ LED D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

E (SW2)	S (SW1)	R (SW0)	Q (LED D1)	Q_NOT (LED D0)
LOW	LOW	LOW		
LOW	LOW	HIGH		
LOW	HIGH	LOW		
LOW	HIGH	HIGH		
HIGH	LOW	LOW		
HIGH	LOW	HIGH		
HIGH	HIGH	LOW		
HIGH	HIGH	HIGH		

ตารางที่ 10.16 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 3


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 4 แลตช์แบบ Gated S-R ที่สร้างจากแลตช์ S-R ชนิดแอกทีฟโลว์

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_10d โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ nand2, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 10.24 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 4

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_10d.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_10d.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร



รูปที่ 10.25 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation


10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
S	74
R	76
E	72
Q	3
Q_NOT	1

ตารางที่ 10.17 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 10.26 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 10.26 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1 และ SW2 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0 และ LED D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

E (SW2)	S (SW1)	R (SW0)	Q (LED D1)	Q_NOT (LED D0)
LOW	LOW	LOW		
LOW	LOW	HIGH		
LOW	HIGH	LOW		
LOW	HIGH	HIGH		
HIGH	LOW	LOW		
HIGH	LOW	HIGH		
HIGH	HIGH	LOW		
HIGH	HIGH	HIGH		

ตารางที่ 10.18 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 4


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 5 แลตซ์แบบ Gated D

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_10e โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจร โดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ nor2, and2, not, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 10.27 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 5

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_10e.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_10e.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 10.28 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
D	76
E	74
Q	3
Q_NOT	1

ตารางที่ 10.19 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 10.29 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 10.29 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิก ที่ LED D0 และ LED D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง


E (SW1)	D (SW0)	Q (LED D1)	Q_NOT (LED D0)
LOW	LOW		
LOW	HIGH		
HIGH	LOW		
HIGH	HIGH		

ตารางที่ 10.20 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 5

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 6 แสดงแบบ Gated D และฟลิปฟล็อป D



1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_10f โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจร โดยใช้เมนู File -> New

 3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ latch, dff, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป




รูปที่ 10.30 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 6

  6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_10f.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_10f.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร โดยกำหนด Grid Size เป็น 50 ns และในส่วนของสัญญาณ CLK กำหนดให้เป็นแบบ Clock ซึ่งทำได้โดยการคลิกขวาที่ชื่อสัญญาณ จากนั้นจะมีเมนู Pop-up ปรากฏขึ้น ให้เลือกที่เมนู Value -> Clock... แล้วกำหนดค่า Period เป็น 200 ns ดังรูปที่ 10.31b จากนั้นจำลองการทำงานและบันทึกผลการทดลอง



 รูปที่ 10.31a คลิกขวาที่สัญญาณเพื่อเรียกเมนู Pop-up รูปที่ 10.31b กำหนดค่าของสัญญาณนาฬิกา




รูปที่ 10.32 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
D	76
CLK	74
D_Latch	3
D_FF	1

ตารางที่ 10.21 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 10.33 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 10.33 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ SW1 แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0 และ LED D1 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

CLK (SW1)	D (SW0)	D_Latch (LED D1)	D_FF (LED D0)
LOW	LOW		
LOW	HIGH		
HIGH	HIGH		
HIGH	LOW		
LOW	LOW		
LOW	LOW		
HIGH	LOW		
HIGH	HIGH		

ตารางที่ 10.22 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 6


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 7 ฟลิปฟล็อปแบบ J-K

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_10g โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ jkff, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 10.34 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 7

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_10g.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_10g.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร



รูปที่ 10.35 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation


10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
CLK	74
PRE_N	66
CLR_N	68
J	70
K	72
Q	1

ตารางที่ 10.23 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 10.36 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 10.36 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1, SW2 และ SW3 ทำการกดสวิตช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

PRE_N (SW3)	CLR_N (SW2)	J (SW1)	K (SW0)	CLK (PULSE0_Q)	Q (LED D0)
HIGH	HIGH	LOW	LOW	↑	
HIGH	HIGH	HIGH	LOW	↑	
HIGH	HIGH	LOW	HIGH	↑	
HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	↑	
LOW	HIGH	LOW	LOW	↑	
LOW	HIGH	HIGH	LOW	↑	
LOW	HIGH	LOW	HIGH	↑	
LOW	HIGH	HIGH	HIGH	↑	
HIGH	LOW	LOW	LOW	↑	
HIGH	LOW	HIGH	LOW	↑	
HIGH	LOW	LOW	HIGH	↑	
HIGH	LOW	HIGH	HIGH	↑	

ตารางที่ 10.24 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 7


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 8 ฟลิปฟล็อปแบบ T

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_10h โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ tff, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 10.37 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 8

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_10h.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_10h.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 10.38 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
CLK	74
PRE_N	68
CLR_N	70
T	72
Q	1

ตารางที่ 10.25 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 10.39 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, SW1 และ SW2 ทำการกดสวิตช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

PRE_N (SW2)	CLR_N (SW1)	T (SW0)	CLK (PULSE0_Q)	Q (LED D0)
HIGH	HIGH	LOW	↑	
HIGH	HIGH	HIGH	↑	
HIGH	HIGH	LOW	↑	
HIGH	HIGH	HIGH	↑	
LOW	HIGH	LOW	↑	
LOW	HIGH	HIGH	↑	
LOW	HIGH	LOW	↑	
LOW	HIGH	HIGH	↑	
HIGH	LOW	LOW	↑	
HIGH	LOW	HIGH	↑	
HIGH	LOW	LOW	↑	
HIGH	LOW	HIGH	↑	

ตารางที่ 10.26 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 8

สรุปผลการทดลอง

วงจรรนับแบบอะซิงโครนัส(Asynchronous Counter)

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรรนับแบบอะซิงโครนัส
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรรนับแบบอะซิงโครนัสได้


อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition


ทฤษฎี

วงจรรนับในระบบดิจิทัลแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ วงจรรนับแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Counter) ซึ่งในการทดลองนี้เราจะเป็นการศึกษาเฉพาะในส่วนของวงจรรนับแบบอะซิงโครนัส เท่านั้น ส่วนวงจรรนับแบบซิงโครนัสจะได้ศึกษาในการทดลองถัดไป

วงจรรนับแบบอะซิงโครนัสเป็นวงจรที่ประกอบขึ้นจากการนำฟลิปฟล็อปมาต่ออนุกรมกันโดยสัญญาณนาฬิกาจะถูกป้อนเข้าไปที่ฟลิปฟล็อปตัวแรกเพียงตัวเดียวเท่านั้น และเอาต์พุตของฟลิปฟล็อปแต่ละตัวจะถูกป้อนเป็นสัญญาณนาฬิกาให้ฟลิปฟล็อปตัวถัดไป ฟลิปฟล็อปแต่ละตัวจะถูกกระตุ้นไม่พร้อมกันโดยจะทำงานไล่มาจากตัวแรกและส่งต่อการกระตุ้นไปยังฟลิปฟล็อปตัวถัดไป สำหรับจำนวนฟลิปฟล็อปที่ต้องใช้ในวงจรจะมีจำนวนบิตของเลขที่ต้องการนับ เช่น ถ้าต้องการนับเลขฐาน 2 ขนาด 3 บิต นับได้ตั้งแต่ 0 (000) ถึง 7 (111) เราต้องใช้ฟลิปฟล็อปจำนวน 3 ตัวมาต่ออนุกรมกัน

 


 รูปที่ 11.1 วงจรรนับอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต แบบนับขึ้น




รูปที่ 11.2 รูปคลื่นสัญญาณของวงจรนับอะซิงโครนัส 3 บิต แบบนับขึ้น

 
จากรูปที่ เป็นวงจรนับขึ้นโดยใช้ฟลิปฟล็อป J-K ชนิดแอกทีฟโลว์ ซึ่งเราสามารถดัดแปลงเป็นวงจรนับลงได้ดังรูปที่ 11.3 ส่วนในรูปที่ 11.4 และ 11.5 เป็นวงจรนับอะซิงโครนัสแบบใช้ฟลิปฟล็อป J-K ชนิดแอกทีฟไฮ ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีลักษณะการต่อตรงกันข้ามกับการใช้ฟลิปฟล็อป J-K ชนิดแอกทีฟโลว์



 รูปที่ 11.3 วงจรนับอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต แบบนับลง




 รูปที่ 11.4 วงจรนับอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต แบบนับขึ้น โดยใช้ฟลิปฟล็อป J-K แบบแอกทีฟไฮ



รูปที่ 11.5 วงจรนับอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต แบบนับลง โดยใช้ฟลิปฟล็อป J-K แบบแอกทีฟไฮ


เนื่องจากการทำงานฟลิปฟล็อปแต่ละตัวจะเป็นการกระตุ้นจากฟลิปฟล็อปตัวที่อยู่ก่อนหน้านั้น ดังนั้นในการใช้งานจริงจะเกิดปัญหาจากค่าความหน่วงเวลาภายในของฟลิปฟล็อป (Propagation Delay) ยิ่งในวงจรนับมีการใช้ฟลิปฟล็อปมากเท่าใด ค่าความหน่วงเวลานี้จะถูกสะสมมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งค่าความหน่วงสะสมนี้จะต้องไม่มากเกินไปจนเกินคาบเวลาของสัญญาณนาฬิกา จากสาเหตุนี้เองจึงทำให้วงจรนับอะซิงโครนัสไม่สามารถนำมาใช้กับการนับที่มีจำนวนบิตมาก ๆ ที่ความถี่สูงได้

 

รูปที่ 11.6 ค่าความเวลาในฟลิปฟล็อปที่มีผลต่อการทำงานของวงจรอะซิงโครนัส


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 วงจรนับอะซิงโครนัส แบบนับลง

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_11a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ jkff, vcc, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป




รูปที่ 11.7 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_11a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_11a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร



รูปที่ 11.8 ผลจำลองการทำงาน

 9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation เสร็จแล้วให้ ชูมเพื่อดูค่าความหน่วงเวลาของฟลิปฟล็อปในหน้าต่าง Vector Waveform โดยใช้เมนู Viwe -> Zoom In เสร็จแล้วบันทึกผลการทดลอง



รูปที่ 11.9 ผลการจำลองการทำงาน


10. กำหนดจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
CLK	74
A	1
B	3
C	7
D	11

ตารางที่ 11.1 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 11.10 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 11.10 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยทำการกดสวิตช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0, LED D1, LED D2 และ LED D3 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

CLK (PULSEO_Q)	D (LED D3)	C (LED D2)	B (LED D1)	A (LED D0)
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				

ตารางที่ 11.2 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 1

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 วงจรนับอะซิงโครนัส แบบนับขึ้น

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_11b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ jkff, not, vcc, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 11.13 ผลการจำลองการทำงาน


10. กำหนดค่าจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
CLK	74
A	1
B	3
C	7
D	11

ตารางที่ 11.3 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 11.14 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 11.14 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยทำการกดสวิตช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0, LED D1, LED D2 และ LED D3 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

CLK (PULSEO_Q)	D (LED D3)	C (LED D2)	B (LED D1)	A (LED D0)
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				

ตารางที่ 11.4 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 2

สรุปผลการทดลอง

วงจรมนับแบบซิงโครนัส (Synchronous Counter)

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรมนับแบบซิงโครนัส
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรมนับแบบซิงโครนัสได้

อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี

วงจรมนับแบบซิงโครนัส (Synchronous Counter) สร้างขึ้นจากฟลิปฟล็อปเช่นเดียวกับกับวงจรมะซิงโครนัส แต่สัญญาณนาฬิกาจะถูกป้อนเข้าที่ฟลิปฟล็อปทุกตัวโดยตรง ซึ่งฟลิปฟล็อปทุกตัวจะทำงานได้พร้อมกันโดยไม่เกิดปัญหาค่าหน่วงเวลาสะสมแบบวงจรมะซิงโครนัส ดังนั้นวงจรมนับชนิดนี้จึงสามารถนำไปใช้งานที่ความถี่สูง ๆ ได้ จากลักษณะการต่อวงจรที่มีสัญญาณนาฬิกาต่อเข้าที่ฟลิปฟล็อปทุกตัวจึงทำให้บางครั้งเราเรียกวงจรมนับชนิดนี้ว่าวงจรมนับแบบขนาน (Parallel Counter)

ขั้นตอนการออกแบบวงจรมนับซิงโครนัสเริ่มจากการเขียนสเตตไดอะแกรม (State Diagram) แล้วใช้ตารางเอ็กซ์ไซท์ชัน (Excitation Table) สร้างตารางความจริง จากนั้นนำตารางความจริงไปทำการลดรูปและสร้างเป็นลอจิก

สำหรับตารางเอ็กซ์ไซท์ชันของ J-K ฟลิปฟล็อปโดยที่ X คือค่า Don' Care หมายถึงลอจิกเป็น 0 หรือ 1 ก็ได้

อินพุต		เอาต์พุต	โหมดการทำงาน
J	K	Q_{t+1}	
0	0	Q_t	ไม่เปลี่ยนแปลง
0	1	0	รีเซต
1	0	1	เซต
1	1	$\overline{Q_t}$	ท็อกเกิล

เอาต์พุต		อินพุต	
Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

ตารางที่ 12.1 ตารางความจริงของ JK
ฟลิปฟล็อป


ตารางที่ 12.2 ตารางเอ็กไซท์เทชั่นของ JK
ฟลิปฟล็อป

ตารางเอ็กไซท์เทชั่นสร้างมาจากการสังเกตตารางความจริงดังนี้

- ถ้าเอาต์พุต Q เปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 0 เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจาก 2 กรณีคือ
 - กรณีที่ J เป็น 0 และ K เป็น 0 (คงสถานะไม่เปลี่ยนแปลง)
 - กรณีที่ J เป็น 0 และ K เป็น 1
- ถ้าเอาต์พุต Q เปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจาก 2 กรณีคือ
 - กรณีที่ J เป็น 1 และ K เป็น 0
 - กรณีที่ J เป็น 1 และ K เป็น 1 (ท็อกเกิลกลับสถานะ)
- ถ้าเอาต์พุต Q เปลี่ยนค่าจาก 1 เป็น 0 เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจาก 2 กรณีคือ
 - กรณีที่ J เป็น 0 และ K เป็น 1
 - กรณีที่ J เป็น 1 และ K เป็น 1 (ท็อกเกิลกลับสถานะ)
- ถ้าเอาต์พุต Q เปลี่ยนค่าจาก 1 เป็น 1 เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจาก 2 กรณีคือ
 - กรณีที่ J เป็น 1 และ K เป็น 0 (คงสถานะไม่เปลี่ยนแปลง)
 - กรณีที่ J เป็น 1 และ K เป็น 0

ตัวอย่างขั้นตอนการออกแบบวงจรนับชิงโครนัส 3 บิตโดยใช้ J-K ฟลิปฟล็อปสามารถทำได้ดังนี้

 - เขียนสเตตไดอะแกรมดังรูปที่ 12.1 เพื่อดูขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสถานะเอาต์พุต




รูปที่ 12.1 สเตทไคอะแกรมของวงจรนับซิงโครนัส

2. เขียนตารางความจริงโดยใช้ตารางเอ็กซีไซท์เทชั่น

สถานะปัจจุบันของเอาต์พุต			สถานะต่อไปของเอาต์พุต			อินพุตของฟลิปฟล็อป		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	$J_0 K_0$
0	0	0	0	0	1	0 X	0 X	1 X
0	0	1	0	1	0	0 X	1 X	X 1
0	1	0	0	1	1	0 X	X 0	1 X
0	1	1	1	0	0	1 X	X 1	X 1
1	0	0	1	0	1	X 0	0 X	1 X
1	0	1	1	1	0	X 0	1 X	X 1
1	1	0	1	1	1	X 0	X 0	1 X
1	1	1	0	0	0	X 1	X 1	X 1

ตารางที่ 12.3 ตารางความจริงของวงจรนับซิงโครนัส 3 บิต แบบใช้ฟลิปฟล็อป JK

3. ลดรูปวงจรถลอจิกจากตารางความจริง

 


รูปที่ 12.2 K – Map ของวงจรรนับเชิงไครน์ส 3 บิต แบบใช้ฟลิปฟล็อป JK

จาก K-Map เราสามารถเขียนสมการลอจิกได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 J2 &= Q_1 Q_0 & K2 &= Q_1 Q_0 \\
 J1 &= Q_0 & K1 &= Q_0 \\
 J0 &= 1 & K0 &= 1
 \end{aligned}$$

 4. สร้างวงจรโดยเชื่อมต่อขา CLK ของฟลิปฟล็อปทุกตัวเข้าด้วยกัน จากนั้นนำสมการที่ได้มาสร้างเป็นวงจรถลอจิกทางด้านอินพุตของฟลิปฟล็อปแต่ละตัว



รูปที่ 12.3 วงจรรนับอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต

นอกจากการใช้ J-K ฟลิปฟล็อป มาสร้างเป็นวงจรรนับซิงโครนัสแล้วยังสามารถนำฟลิปฟล็อป D มาใช้เช่นกัน ซึ่งขั้นตอนการออกแบบจะเป็นเช่นเดียวกับการใช้ J-K ฟลิปฟล็อปแต่จะใช้ตารางเอ็กซ์ไซท์เทชั่นของ D ฟลิปฟล็อปดังตารางที่ 12.5

อินพุต	เอาต์พุต	โหมดการทำงาน
D	Q_{t+1}	
0	Q_t	รีเซต
1	0	เซต

เอาต์พุต		อินพุต
Q_t	Q_{t+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

ตารางที่ 12.4 ตารางความจริงของ J-K

ตารางที่ 12.5 ตารางเอ็กซ์ไซท์เทชั่นของ J-K ฟลิปฟล็อป


ตัวอย่างขั้นตอนการออกแบบวงจรรนับซิงโครนัส 3 บิตโดยใช้ D ฟลิปฟล็อปสามารถทำได้ดังนี้

1. เขียนสเตตโคอะแกรมดังรูปที่ 12.1 เพื่อดูขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสถานะเอาต์พุต
2. เขียนตารางความจริงโดยใช้ตารางเอ็กซ์ไซท์เทชั่น

สถานะปัจจุบันของเอาต์พุต			สถานะต่อไปของเอาต์พุต			อินพุตของฟลิปฟล็อป		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0

ตารางที่ 12.6 ตารางความจริง

3. ลดรูปวงจรถลอจิกจากตารางความจริง

 


รูปที่ 12.4 K – Map ของวงจรรนับเชิงไครน์ส 3 บิต แบบใช้ฟลิปฟล็อป D

จาก K-Map เราสามารถเขียนสมการลอจิกได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 D2 &= Q_2 Q_1 Q_0 + Q_2 Q_0 + Q_2 Q_1 \\
 D1 &= Q_1 Q_0 + Q_1 Q_0 = Q_1 \oplus Q_0 \\
 D0 &= Q_0
 \end{aligned}$$

 
4. สร้างวงจรโดยเชื่อมต่อขา CLK ของฟลิปฟล็อปทุกตัวเข้าด้วยกัน จากนั้นนำสมการที่ได้มาสร้างเป็นวงจรลอจิกทางด้านอินพุตของฟลิปฟล็อปแต่ละตัว



รูปที่ 12.5 วงจรนับอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต แบบนับขึ้น


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 วงจรนับซิงโครนัส 3 บิต แบบใช้ JK ฟลิปฟล็อป

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_12a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ jkff, and2, vcc, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันดังรูป




รูปที่ 12.6 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_12a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_12a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร



รูปที่ 12.7 ผลจำลองการทำงาน

 9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation เสร็จแล้วให้ ชูมเพื่อดูค่าความหน่วงเวลาของฟลิปฟล็อปในหน้าต่าง Vector Waveform โดยใช้เมนู Viwe -> Zoom In เสร็จแล้วบันทึกผลการทดลอง




รูปที่ 12.8 ผลการจำลองการทำงาน

10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
CLK	74
A	1
B	3
C	7

ตารางที่ 12.7 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 12.9 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 12.9 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยทำการกดสวิทช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0, LED D1 และ LED D2 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

CLK (PULSEO_Q)	C (LED D2)	B (LED D1)	A (LED D0)
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			

ตารางที่ 12.8 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 1


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 วงจรนับเชิงไครน์ส 3 บิต แบบใช้ D ฟลิปฟล็อป

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_12b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ dff, and2, and3, xor, or3, not, vcc, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป




รูปที่ 12.10 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_12b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_12b.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร



รูปที่ 12.11 ผลจำลองการทำงาน

 9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจรโดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation เสร็จแล้วให้ ชูมเพื่อดูค่าความหน่วงเวลาของฟลิปฟล็อปในหน้าต่าง Vector Waveform โดยใช้เมนู Viwe -> Zoom In เสร็จแล้วบันทึกผลการทดลอง



รูปที่ 12.12 ผลการจำลองการทำงาน


10. กำหนดจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
CLK	74
A	1
B	3
C	7

ตารางที่ 12.9 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 12.13 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 12.13 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิทช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0, LED D1 และ LED D2 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

CLK (PULSEO_Q)	C (LED D2)	B (LED D1)	A (LED D0)
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			
↑			

ตารางที่ 12.10 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 2

สรุปผลการทดลอง

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรนับที่อยู่ในไอซีสำเร็จรูป
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรนับที่อยู่ในไอซีสำเร็จรูปได้
4. สามารถดาวน์โหลดวงจรลงไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้


อุปกรณ์สำหรับการทดลอง

1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี

จากการทดลองที่ผ่านมาเป็นการศึกษาถึงหลักการทำงานของวงจรนับอะซิงโครนัส และวงจรนับซิงโครนัส สำหรับการทดลองในบทนี้จะเป็นการศึกษาทดลองไอซีที่ทำหน้าที่เป็นวงจรนับแบบอะซิงโครนัสซึ่งได้แก่ เบอร์ 7493 และวงจรนับแบบซิงโครนัสเบอร์ 74190

ไอซีเบอร์ 7493 เป็นไอซีนับเลขฐานสองขนาด 4 บิตแบบอะซิงโครนัส มีโครงสร้างดังรูปที่ 13.1 ซึ่งภายในประกอบไปด้วยฟลิปฟล็อป 4 ตัว และมีการแบ่งวงจรภายในออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ วงจรนับแบบโมดูล 2 (Modulo 2 : MOD-2) ซึ่งมีเอาต์พุตออกที่ขา QA และวงจรนับโมดูล 8 (MOD-8) ซึ่งมีเอาต์พุตออกที่ขา QB, QC และ QD ในใช้เราสามารถเลือกใช้เพียงวงจรใดวงจรหนึ่งก็ได้ แต่หากต้องการใช้งานเป็นวงจรนับ 4 บิตก็สามารถทำได้โดยการต่อขา QA เข้ากับ INPUT B เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณนาฬิกาจากวงจรนับ MOD-2 เข้ากับวงจรนับ MOD-8

 

รูปที่13.1 วงจรภายในไอซี 7493

นับ	เอาต์พุต				นับ	เอาต์พุต			
	QD	QC	QB	QA		QD	QC	QB	QA
0	L	L	L	L	8	H	L	L	L
1	L	L	L	H	9	H	L	L	H
2	L	L	H	L	10	H	L	H	L
3	L	L	H	H	11	H	L	H	H
4	L	H	L	L	12	H	H	L	L
5	L	H	L	H	13	H	H	L	H
6	L	H	H	L	14	H	H	H	L
7	L	H	H	H	15	H	H	H	H


ตารางที่ 13.1 ตารางความจริงการนับของไอซี 7493

เอาต์พุต		อินพุต			
RO(1)	RO(2)	QD	QC	QB	QA
H	H	L	L	L	L
L	X	COUNT			
X	L	COUNT			

ตารางที่ 13.2 ตารางความจริงของฟังก์ชันการรีเซตวงจรมอดของไอซี 7493

ไอซีเบอร์ 7493 มีแนค์เกตอยู่ภายในสำหรับสร้างวงจรรีเซตเพื่อใช้สร้างวงจรมอดโมดูลแบบอื่นๆ เช่น วงจรมอด MOD-10 ซึ่งสามารถแสดงดังรูปที่ 13.2 การนับของวงจรมอด MOD-10 นั้นจะเริ่มนับจาก 0 (0000) ไปจนถึง 9(1001) และเมื่อวงจรมอดมาถึงค่าถัดไปคือ 10(1010) เราจะต้องนำค่าลอจิกของเอาต์พุตในขณะนี้ไปรีเซตวงจรมอดเพื่อให้มันกลับไปเริ่มต้นเป็นค่า 0000 ใหม่อีกครั้ง จากตารางที่ 13.2 จะเห็นได้ว่าเราจะต้องเลือกบิตที่เป็น 1 มาทำเป็นสัญญาณรีเซต ซึ่งในกรณีนี้ต้องใช้บิต 3 และบิต 1 (จาก 1010) มาต่อเข้าที่ขา R0(1) และ R0(2) เพื่อสร้างเป็นสัญญาณรีเซต

 ไอซีนีทำหน้าที่เป็นวงจรมอดอีกตัวหนึ่งที่จะศึกษาในการทดลองนี้คือ ไอซีเบอร์ 74190 ซึ่งเป็นไอซีวงจรมอด BCD (BCD Counter) โดยมีวงจรภายในเป็นวงจรมอดแบบซิงโครนัส สามารถเซตให้มันขึ้น-ลงได้โดยการเซตค่าลอจิกที่ขาอินพุต down/up โดยเมื่อป้อนลอจิก 0 มันจะทำงานเป็นวงจรมอดขึ้น และถ้าป้อน 1 มันจะทำงานเป็นวงจรมอดลง




รูปที่ 13.3 ไอซี 74190

ไอซีตัวนี้สามารถเลือกจัดการทำงานได้ทุกอย่าง นั่นคือ เราสามารถเซตให้เอาต์พุตได้โดยการป้อนลอจิก 0 เข้าไปที่ขา LOAD และใส่ค่าเอาต์พุตที่ต้องการเข้าทางขาอินพุต DATA (A,B,C และ D) ซึ่งจะทำให้ค่าทางเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงทันทีโดยไม่ต้องรอสัญญาณนาฬิกา

นอกจากนี้ยังมีขาเอาต์พุต 2 ขา สำหรับใช้เชื่อมต่อเพื่อเพิ่มจำนวนหลักในการนับ (Cascade) ได้แก่ขา Ripple Clock และ MAX/MIN Count โดยที่ขา MAX/MIN จะผลิตสัญญาณพัลส์ที่มีค่าเป็นลอจิก 1 มีช่วงเวลาเท่ากับสัญญาณนาฬิกา 1 ลูก เมื่อการนับมาถึงค่าสูงสุดในกรณีนับขึ้น และเมื่อการนับมาถึงค่าต่ำสุดในกรณีนับลง ส่วนขา Ripple Clock จะผลิตสัญญาณพัลส์ที่มีลอจิก 0 ในช่วงเวลาเท่ากับส่วนของสัญญาณนาฬิกาที่เป็นลอจิก 0 เมื่อการนับมาถึงค่าสูงสุดในกรณีนับขึ้น และเมื่อมีการนับมาถึงค่าต่ำสุดในกรณีนับลง ในการต่อเพิ่มไอซีเพื่อให้ในการนับได้จำนวนหลักที่มากขึ้น เราสามารถนำขาเอาต์พุต Ripple Clock นี้ไปเชื่อมต่อกับขา Enable ของไอซีตัวถัดไปในกรณีที่ต่อขาสัญญาณนาฬิการ่วมกัน หรืออาจต่อขา Ripple Clock ไปที่ขา Clock ของไอซีตัวถัดไปในกรณีที่ไอซีแต่ละตัวต่อขา Enable ร่วมกันก็ได้


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 การใช้งานไอซี 7493 เป็นวงจรนับ MOD-10

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_13a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 7493, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 13.6 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_13a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_13a.scf โดยตั้งค่า Grid Size เท่ากับ 50ns เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 13.7 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
CLK	74
A	1
B	3
C	7
D	11

ตารางที่ 13.3 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 13.8 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 13.8 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยทำการกดสวิทช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0, LED D1 และ LED D2 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

CLK (PULSEO_Q)	D (LED D3)	C (LED D2)	B (LED D1)	A (LED D0)
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				

ตารางที่ 13.4 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 1


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 การใช้งานไอซี 74190

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_13b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 74190, vcc, gnd, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป




รูปที่ 13.9 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_13b.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_13b.scf โดยตั้งค่า Grid Size เท่ากับ 50ns เพื่อจำลองการทำงานของวงจร



รูปที่ 13.10 ผลจำลองการทำงาน

 9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. เพิ่มวงจรถอดรหัส 7447 เพื่อแปลงรหัส BCD ให้กลายเป็นตัวเลขดังรูป



รูปที่ 13.11 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2


10. กำหนดค่าจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
CLK	72	Seg_c	7
DnUp	74	Seg_d	11
MxMn	111	Seg_e	28
Rcon	113	Seg_f	31
Seg_a	1	Seg_g	33
Seg_b	3		

ตารางที่ 3.5 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 13.12 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจร โดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0 และ ทำการกดสวิตช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0, LED D1 และ SEVENT SEGMENT DIGIT A จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

DnUp (SW0)	CLK (PULSEO_Q)	C (LED D2)	B (LED D1)	รูปแบบ LED บน SEVENT SEGMENT
1	↑			
1	↑			
1	↑			

ตารางที่ 3.6 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 2

สรุปผลการทดลอง

วงจรเลื่อนข้อมูล (Shift Register)

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition ในการสร้างแผนผังวงจรดิจิทัล สร้างรูปคลื่น คอมไพล์ และจำลอง การทำงานของวงจร
2. เพื่อเรียนรู้การทำงานของวงจรวงจรเลื่อนข้อมูล
3. วิเคราะห์รูปคลื่น สร้างตารางความจริงจากวงจรวงจรเลื่อนข้อมูลได้
4. สามารถดาวน์โหลดวงจรลงไอซี FPGA เพื่อทดสอบการทำงานจริงของวงจรได้

อุปกรณ์สำหรับการทดลอง


1. ชุดทดลองการเรียนรู้เทคโนโลยีไอซี FPGA
2. สาย USB Blaster
3. สายไฟสำหรับต่อวงจร
4. โปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition

ทฤษฎี


วงจรเลื่อนข้อมูล (Shift Register) เป็นวงจรที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อมูลในระบบดิจิทัล รวมถึงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ อุปกรณ์หลักที่ใช้สร้างวงจรเลื่อนข้อมูลคือ รีจิสเตอร์ (Register) ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลที่สร้างจากฟลิปฟล็อป ซึ่งอาจเป็น D ฟลิปฟล็อปหรือ JK ฟลิปฟล็อปก็ได้ ฟลิปฟล็อปแต่ละตัวจะเก็บข้อมูลได้ตัวละ 1 บิต ดังนั้นขนาดของรีจิสเตอร์จึงขึ้นอยู่กับจำนวนฟลิปฟล็อปที่ใช้

วงจรเลื่อนข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ชนิดได้แก่

 
1. วงจรเลื่อนข้อมูลแบบอนุกรมเข้า-อนุกรมออก (Serial In/Serial Out : SISO)
2. วงจรเลื่อนข้อมูลแบบอนุกรมเข้า-ขนานออก (Serial In/Parallel Out : SIPO)
3. วงจรเลื่อนข้อมูลแบบขนานเข้า-อนุกรมออก (Parallel In/Serial Out : PISO)
4. 3. วงจรเลื่อนข้อมูลแบบขนานเข้า-ขนานออก (Parallel In/ Parallel Out : PIPO)



 
รูปที่ 14.1a วงจรเลื่อนข้อมูลแบบอนุกรมเข้า-อนุกรมออก



 รูปที่ 14.1b วงจรเลื่อนข้อมูลแบบอนุกรมเข้า-ขนานออก



 รูปที่ 14.1c วงจรเลื่อนข้อมูลแบบขนานเข้า-อนุกรมออก




รูปที่ 14.1d วงจรเลื่อนข้อมูลแบบขนานเข้า-ขนานออก

ตัวอย่างวงจรเลื่อนข้อมูลแบบพื้นฐานแสดงดังรูปที่ 14.2 ซึ่งเป็นวงจรเลื่อนข้อมูลแบบอนุกรมเข้า-ขนานออก ขนาด 4 บิต การทำงานเริ่มจากส่งสัญญาณ Clear เพื่อกำหนดให้ฟลิปฟล็อปทุกตัวมีค่าข้อมูลเป็น 0 ที่เวลา t_0 และให้ขา Data มีค่าเป็น 1 เมื่อขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกามาถึงที่เวลา t_1 ข้อมูล 1 จะถูกป้อนเข้าไปเก็บไว้ในฟลิปฟล็อป A และข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในฟลิปฟล็อป A จะถูกส่งต่อไปให้ฟลิปฟล็อป B ส่วนข้อมูลเดิมของฟลิปฟล็อป B ก็จะถูกเลื่อนไปเก็บไว้ในฟลิปฟล็อป C และฟลิปฟล็อป C จะส่งข้อมูลเดิมของมันไปเก็บที่ฟลิปฟล็อป D เช่นกัน ดังนั้นขณะนี้ค่าเอาต์พุตของวงจรจะเป็น 0001


เมื่อถึงเวลา t_2 ขา Data ยังมีค่าเป็น 1 ซึ่งจะถูกลื่อนเข้าไปเก็บไว้ใน ฟลิปฟลอป A และข้อมูลเดิมของฟลิปฟลอปแต่ละตัวจะถูกลื่อนไปเก็บยังตัวถัดไปเช่นเดิม ซึ่งค่าเอาต์พุตในขณะนี้จะมีค่าเป็น 0011

เมื่อถึงเวลา t_3 ขา Data เปลี่ยนลอจิก 1 เป็น 0 ข้อมูลจะลื่อนเข้าไปและเอาต์พุตของวงจรขณะนี้จะมีค่าเป็น 0110

 เมื่อถึงเวลา t_4 ขา Data เปลี่ยนค่าลอจิกเป็น 1 ข้อมูลจะลื่อนเข้าไปและเอาต์พุตของวงจรขณะนี้จะมีค่าเป็น 1101




รูปที่ 14.2 วงจรเลื่อนข้อมูล

 

รูปที่ 14.3 รูปคลื่นการทำงานของวงจรเลื่อนข้อมูล

 ไอซีที่ทำหน้าที่เป็นวงจรเลื่อนข้อมูลที่นิยมใช้กันมากได้แก่ เบอร์ 74194 (4 Bit-Universal Shift Register) เนื่องจากสามารถสร้างเป็นวงจรเลื่อนข้อมูลได้หลายแบบ เช่น วงจรเลื่อนข้อมูลแบบขนานเข้า-ขนานออก (PIPO), อนุกรมเข้า-ขนานออก (SIPO) และ อนุกรมเข้า-อนุกรมออก (SISO) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถต่อขยายให้เป็นวงจรเลื่อนข้อมูลมากกว่า 4 บิตได้



รูปที่ 14.4 ไอซี 74194

ไอซี 74194 เป็นไอซีที่ทำหน้าที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกา โดยที่โหมดการทำงานของ 74194 แสดงดังรูป 14.1 ซึ่งมีทั้งหมด 5 โหมด ได้แก่ รีเซต, โฮลด์ (Hold) หรือคงสถานะเดิม, เลื่อนซ้าย, เลื่อนขวา และ โหมดข้อมูลขนาน (Parallel Load)

โหมดรีเซตจะเกิดขึ้นเมื่อมีการป้อนลอจิก 0 เข้าที่ขา CLEAR ซึ่งจะทำให้ค่าเอาต์พุตที่ถูกเคลียร์ค่าเป็น 0000 (QA, QB, QC, QD) ทั้งหมดโดยไม่สนว่าค่าลอจิกทางขาข้อมูลอินพุตจะมีค่าเป็นอะไร

สำหรับโหมดที่เหลืออีก 4 โหมดจะถูกควบคุมด้วยการป้อนลอจิกเข้าที่ขา S0 และ S1 ดังนี้

-เมื่อขา S0 = 0 และ S1 = 0 วงจรเลื่อนข้อมูลจะเข้าสู่โหมดโฮลด์หรือก็คือการคงสถานะข้อมูลทางเอาต์พุต

-โหมดเลื่อนซ้ายจะเกิดขึ้นเมื่อขา S0 = 0 และ S1 = 1 ข้อมูลจะถูกป้อนเข้าที่ขา Serial Input (Shift Left) หรือ DSL โดยข้อมูลจะถูกโหลดเข้าไปที่ QD และข้อมูลเดิมจะถูกเลื่อนซ้ายไปยัง QA เมื่อมีการกระตุ้นของสัญญาณนาฬิกาที่ขอบขาขึ้น

-โหมดเลื่อนขวาจะเกิดขึ้นเมื่อขา S0 = 1 และ S1 = 0 ข้อมูลจะถูกป้อนเข้าที่ขา Serial Input (Shift Right) หรือ DSR และเมื่อ การกระตุ้นของสัญญาณนาฬิกาที่ขอบขาขึ้น ข้อมูลจะถูกโหลดเข้าไปที่ QA และข้อมูลเดิมจะถูกเลื่อนไปทาง QD

- โหมดสุดท้ายคือโหมดโหลดขนาน หรือบางครั้งเรียกว่า Broadside Load จะเกิดขึ้นเมื่อ $S0 = 1$ และ $S1 = 1$ ข้อมูลจากขาอินพุตแบบขนานจะถูกโหลดเข้าไปยังเอาต์พุตเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณนาฬิกาขึ้น

ในการใช้งาน 74194 นั้นสามารถประยุกต์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการโหลดข้อมูลอินพุตแบบขนาน หรือ อนุกรมก็ได้ และการอ่านข้อมูลเอาต์พุตก็สามารถอ่านได้ทั้งแบบขนานและอนุกรมเช่นกัน (อ่านจากขาข้อมูลเดียว เช่น QD เป็นต้น)

อินพุต										เอาต์พุต				
MODE	CLEAR	MODE		CLK	SERIAL		PARALLFL				QA	QB	QC	QD
		S1	S0		LEFT	RIGHT	A	B	C	D				
Hold	H	X	X	L	X	X	X	X	X	X	QA0	QB0	QC0	QD0
Reset	L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L
Hold	H	L	L	X	X	X	X	X	X	X	QA0	QB0	QC0	QD0
Shift Left	H	H	L	↑	H	X	X	X	X	X	QBn	QCn	QDn	H
	H	H	L	↑	L	X	X	X	X	X	QBn	QCn	QDn	L
Shift Right	H	L	H	↑	X	H	X	X	X	X	H	QAn	QBn	QCn
	H	L	H	↑	X	L	X	X	X	X	L	QAn	QBn	QCn
Parallel Load	H	H	H	↑	X	X	a	b	c	d	a	b	c	d

ตารางที่ 14.1 ตารางความจริงของ 74149

X : Don't care


a, b, c, d : ระดับลอจิกที่คงที่ที่ป้อนเข้าที่ขา A, B, C และ D ตามลำดับ

QA0, QB0, QC0, QD0 : เอาต์พุตไม่มีการเปลี่ยนแปลง

QAn, QBn, QCn, QDn : ระดับลอจิกของ QA, QB, QC และ QD หลังจากถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณนาฬิกา


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 วงจรเลื่อนข้อมูลแบบใช้ฟลิปฟล็อป

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_14a โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ dff, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 14.5 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 1

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_14a.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_14a.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 14.6 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	1	CLK	72
B	3	CLR	76
C	7	DATA	74
D	11		

ตารางที่ 14.2 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 14.7 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 14.7 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, และ SW1 ทำการกดสวิตช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0, LED D1, LED D2, และ LED D3 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

PRE_N (SW0)	CLR_N (SW1)	CLK (PULSE Q)	D (LED D3)	C (LED D2)	B (LED D1)	A (LED D0)
HIGH	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	↑				
LOW	HIGH	↑				
LOW	HIGH	↑				
LOW	HIGH	↑				
LOW	HIGH	↑				

ตารางที่ 14.3 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 1

ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 2 การใช้ไอซี 74194 เป็นวงจรเลื่อนซ้ายแบบ SISO และ SIPO

 
1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_14b โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 74194, vcc, gnd, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 14.8 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_14b.gdf

 7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_14b.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 14.9 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นอย่างนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	1	CLK	72
B	3	CLR	76
C	7	SL	74
D	11		

ตารางที่ 14.4 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 14.10 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 14.10 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, และ SW1 ทำการกดสวิตช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0, LED D1, LED D2 และ LED D3 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

CLR (SW0)	SL (SW1)	CLK (PULSE0 Q)	D (LED D3)	C (LED D2)	B (LED D1)	A (LED D0)
LOW	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	↑				
HIGH	LOW	↑				
HIGH	LOW	↑				
HIGH	LOW	↑				
HIGH	HIGH	↑				
HIGH	LOW	↑				
HIGH	LOW	↑				

ตารางที่ 14.5 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 2


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 3 การใช้ไอซี 74194 เป็นวงจรเลื่อนขวาแบบ SISO และ SIPO

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_14c โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 74194, vcc, gnd, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 14.11 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 3

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_14c.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_14c.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร



รูปที่ 14.12 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation


10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins

11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
A	1	CLK	72
B	3	CLR	76
C	7	SR	74
D	11		

ตารางที่ 14.6 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 14.13 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 14.13 การต่อวงจรบนชุดทดลอง


13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, และ SW1 ทำการกดสวิตช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0, LED D1, LED D2, และ LED D3 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

CLR (SW0)	SR (SW1)	CLK (PULSE0 Q)	D (LED D3)	C (LED D2)	B (LED D1)	A (LED D0)
LOW	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	↑				
HIGH	LOW	↑				
HIGH	LOW	↑				
HIGH	LOW	↑				
HIGH	HIGH	↑				
HIGH	LOW	↑				
HIGH	LOW	↑				

ตารางที่ 4.7 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 3


ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 4 การใช้ไอซี 74149 เป็นวงจรโหลดข้อมูลแบบขนาน

 1. เปิดโปรแกรม Quartus II 8.1 Web Edition แล้วทำการสร้างโปรเจกใหม่ในชื่อ lab_14d โดยใช้เมนู File -> New Project Wizard
2. สร้างไฟล์สำหรับวาดแผนวงจรโดยใช้เมนู File -> New
3. จากนั้นหน้าต่าง New จะปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Block Diagram/Schematic File เสร็จแล้วคลิก OK
4. ทำการวาดอุปกรณ์ โดยดับเบิลคลิกบน Graphic Editor แล้วเลือกอุปกรณ์ 74194, vcc, input และ output
5. ลากเส้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันดังรูป



รูปที่ 14.14 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 4

 6. ให้ทำการบันทึกโดยบันทึกในชื่อ lab_14d.gdf
7. ทำการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบวงจรที่วาดไว้ โดยใช้เมนู Processing -> Start compilation
8. สร้างไฟล์ Vector Waveform ในชื่อ lab_14d.scf เพื่อจำลองการทำงานของวงจร




รูปที่ 14.15 ผลจำลองการทำงาน

9. เรียกหน้าต่าง Simulator เพื่อคำนวณการจำลองการทำงานของวงจร โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ หรือใช้การเลือกจากเมนู Processing -> Start Simulation
10. กำหนดขาจากหน้าต่าง Pin Planner โดยใช้เมนู Assignments -> Pins
11. เปลี่ยนตำแหน่งขาอินพุต และเอาต์พุตให้เป็นดังนี้

ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA	ขาในวงจร	ตำแหน่งขาบน FPGA
CLK	74	CLR	66
A	72	QA	1
B	70	QB	3
C	68	QC	7
D	64	QD	11

ตารางที่ 14.8 ตำแหน่งสัญญาณในวงจรและตำแหน่งขาบน FPGA

 12. ต่อวงจรตามรูปที่ 14.16 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงไอซี FPGA



รูปที่ 14.16 การต่อวงจรบนชุดทดลอง

13. ทดสอบวงจรโดยการเปลี่ยนสถานะของสวิตช์ SW0, และ SW1 ทำการกดสวิตช์ PULSE0_Q แล้วดูผลทางลอจิกที่ LED D0, LED D1, LED D2, และ LED D3 จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง

CLR (SW4)	A (SW0)	B (SW1)	C (SW2)	D (SW3)	CLK (PULSE Q)	D (LED D3)	C (LED D2)	B (LED D1)	A (LED D0)
LOW	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	↑				
HIGH	LOW	LOW	LOW	LOW	↑				
HIGH	LOW	LOW	LOW	HIGH	↑				
HIGH	LOW	LOW	HIGH	LOW	↑				
HIGH	LOW	LOW	HIGH	HIGH	↑				
HIGH	LOW	HIGH	LOW	LOW	↑				
HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	↑				
HIGH	LOW	HIGH	HIGH	LOW	↑				
HIGH	LOW	HIGH	HIGH	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	LOW	LOW	LOW	↑				
HIGH	HIGH	LOW	LOW	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	LOW	HIGH	LOW	↑				
HIGH	HIGH	LOW	HIGH	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	HIGH	LOW	LOW	↑				
HIGH	HIGH	HIGH	LOW	HIGH	↑				
HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	LOW	↑				
HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	↑				

ตารางที่ 14.9 ตารางความจริงจากการทดลองตอนที่ 4

สรุปผลการทดลอง